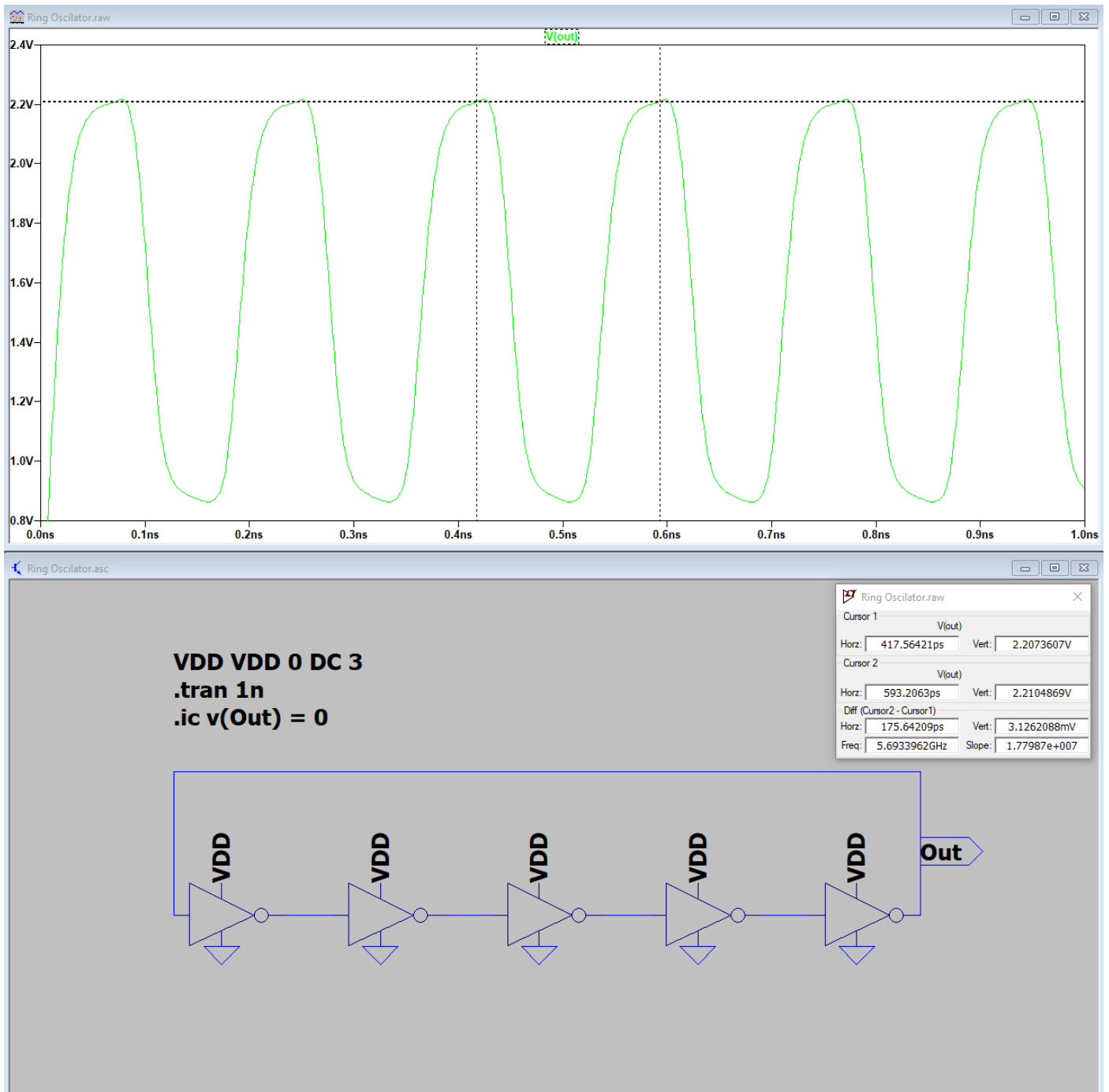


RING OSCILATOR


- $V_{dd} = 3V$ $C_p = 0$



Frequency: 5.66 GHz

Period: 175 ps


- $V_{dd} = 3V$ $C_p = 470pF$

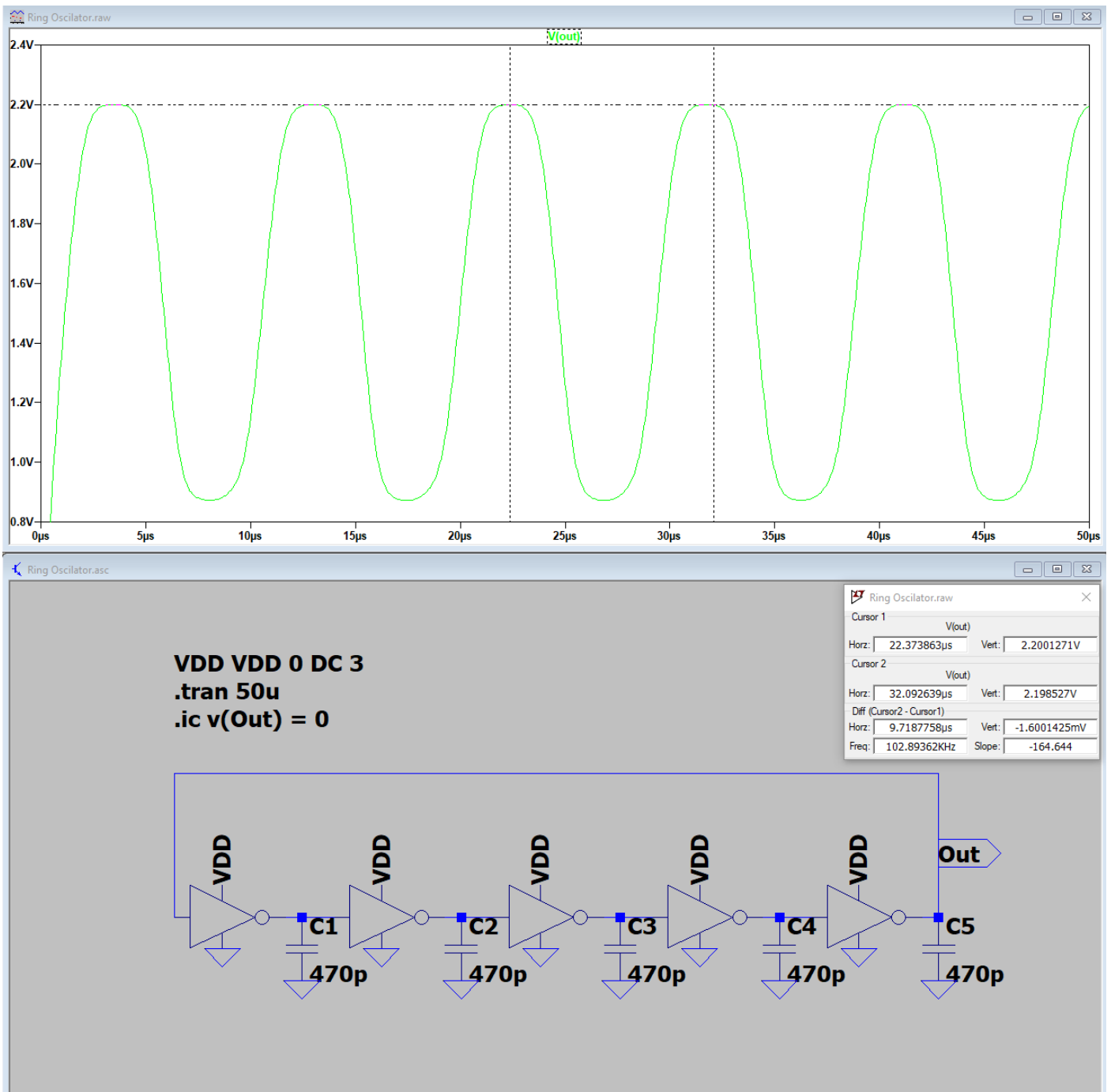

Frequency: 102 KHz

Period: 9.71 us


- $V_{dd} = 4V$ $C_p = 0$

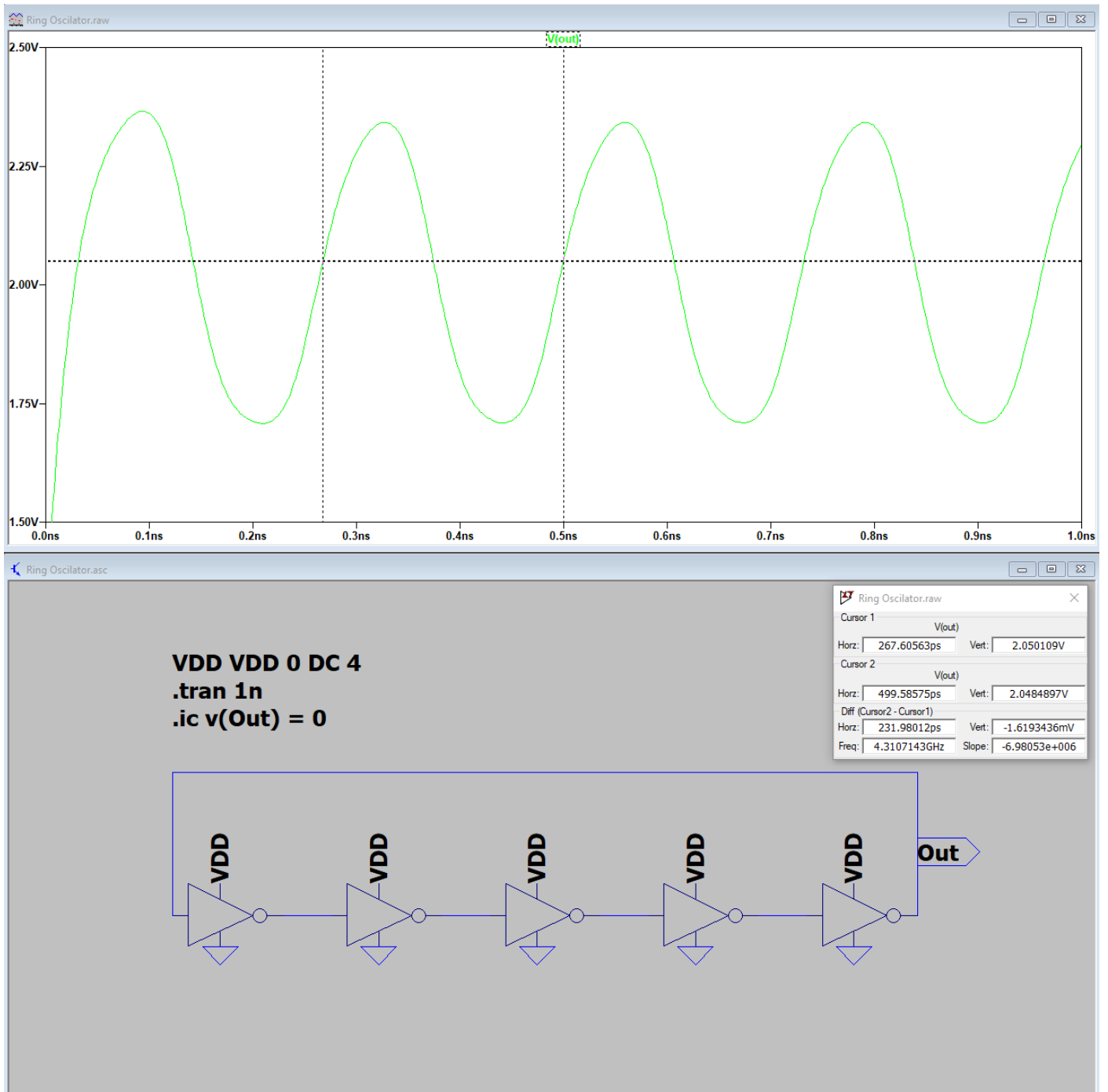

Frequency: 4.31 GHz

Period: 231 ps


- $V_{dd} = 4V$ $C_p = 470pF$

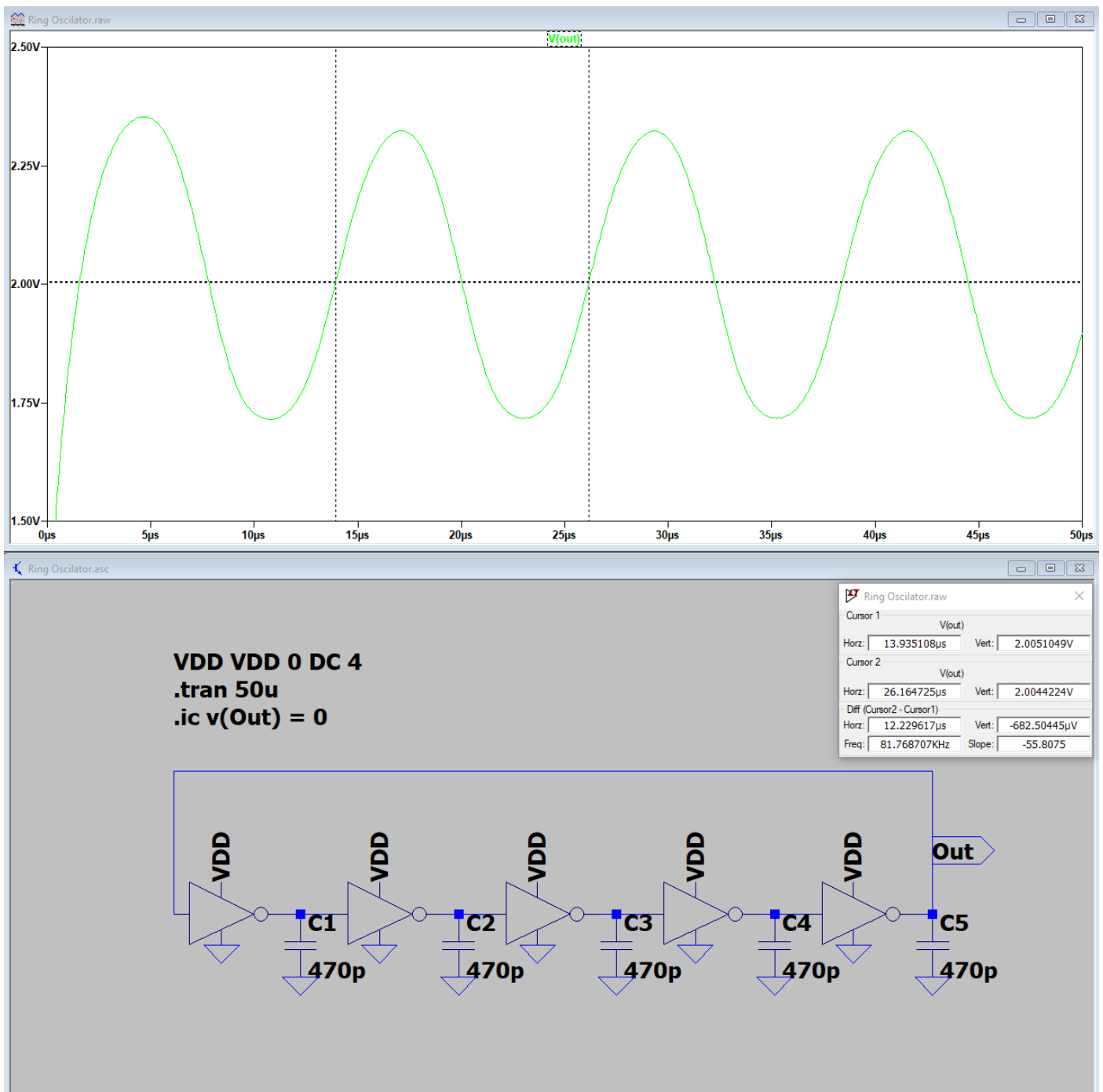

Frequency: 81.7 KHz

Period: 12.2 μs


- $V_{dd} = 5V$ $C_p = 0$

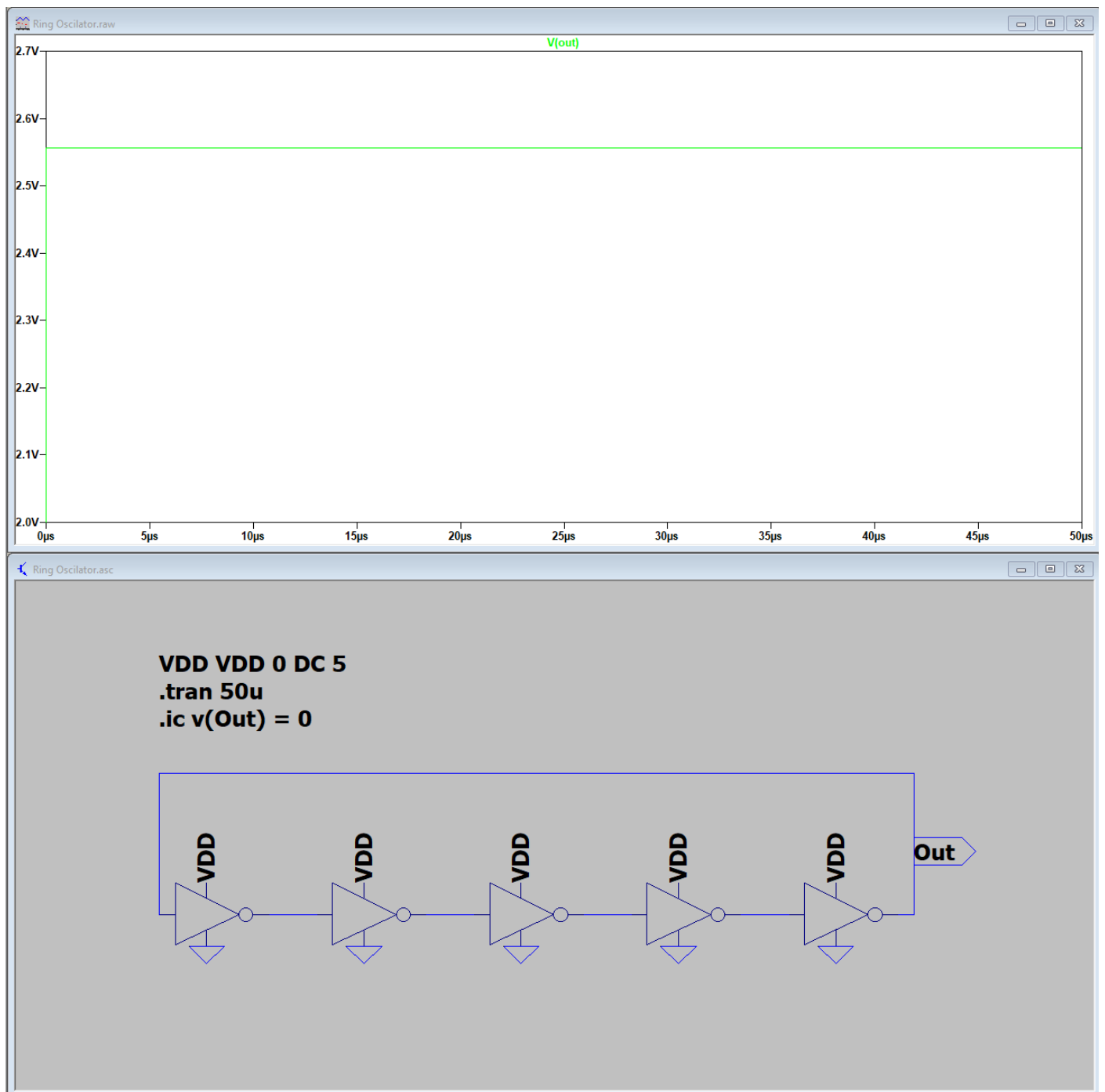

Frequency: N/A

Period: N/A


- $V_{dd} = 5V$ $C_p = 470pF$

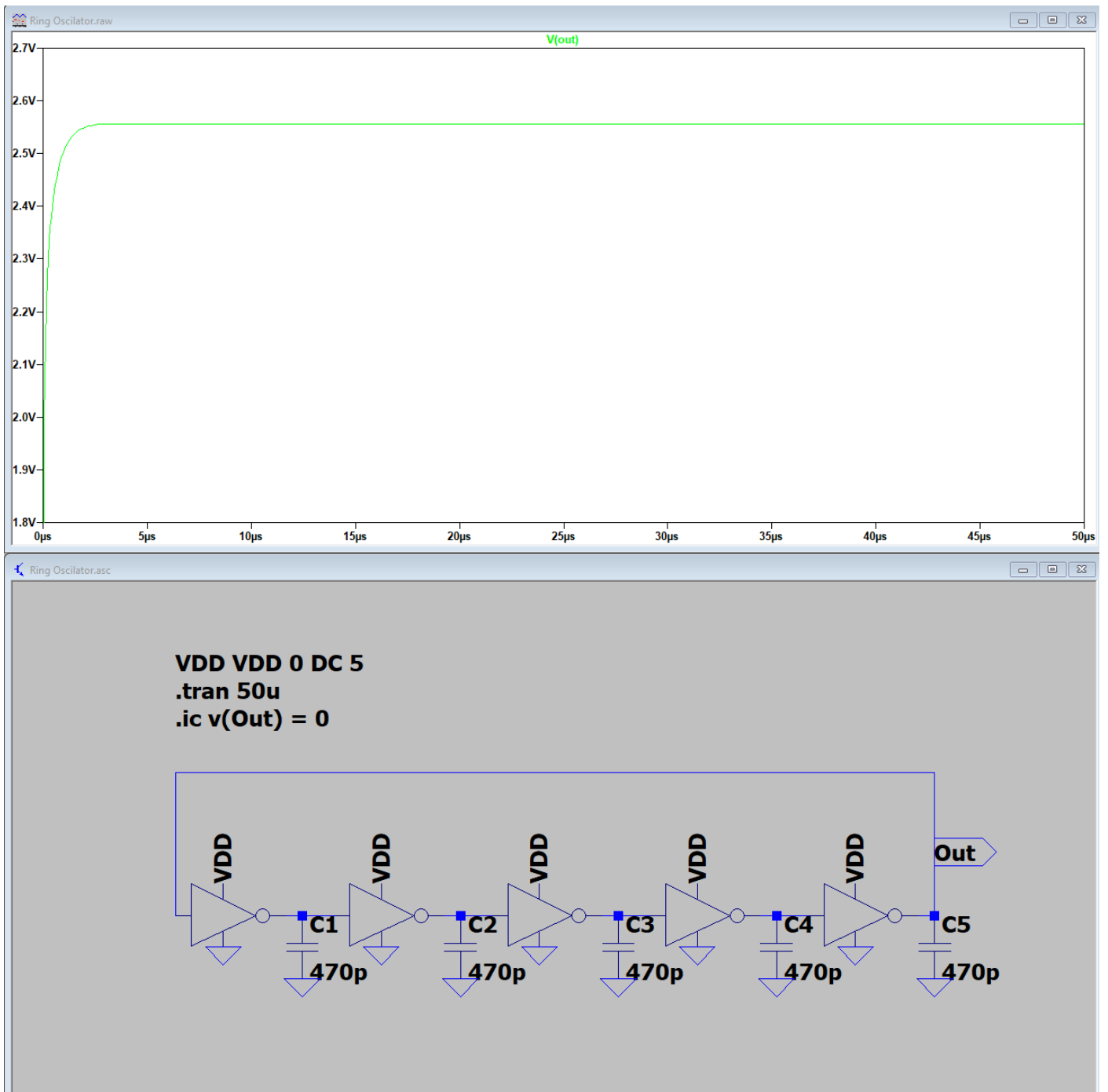

Frequency: N/A

Period: N/A

- $V_{dd} = 3V$ $C_p = 0$

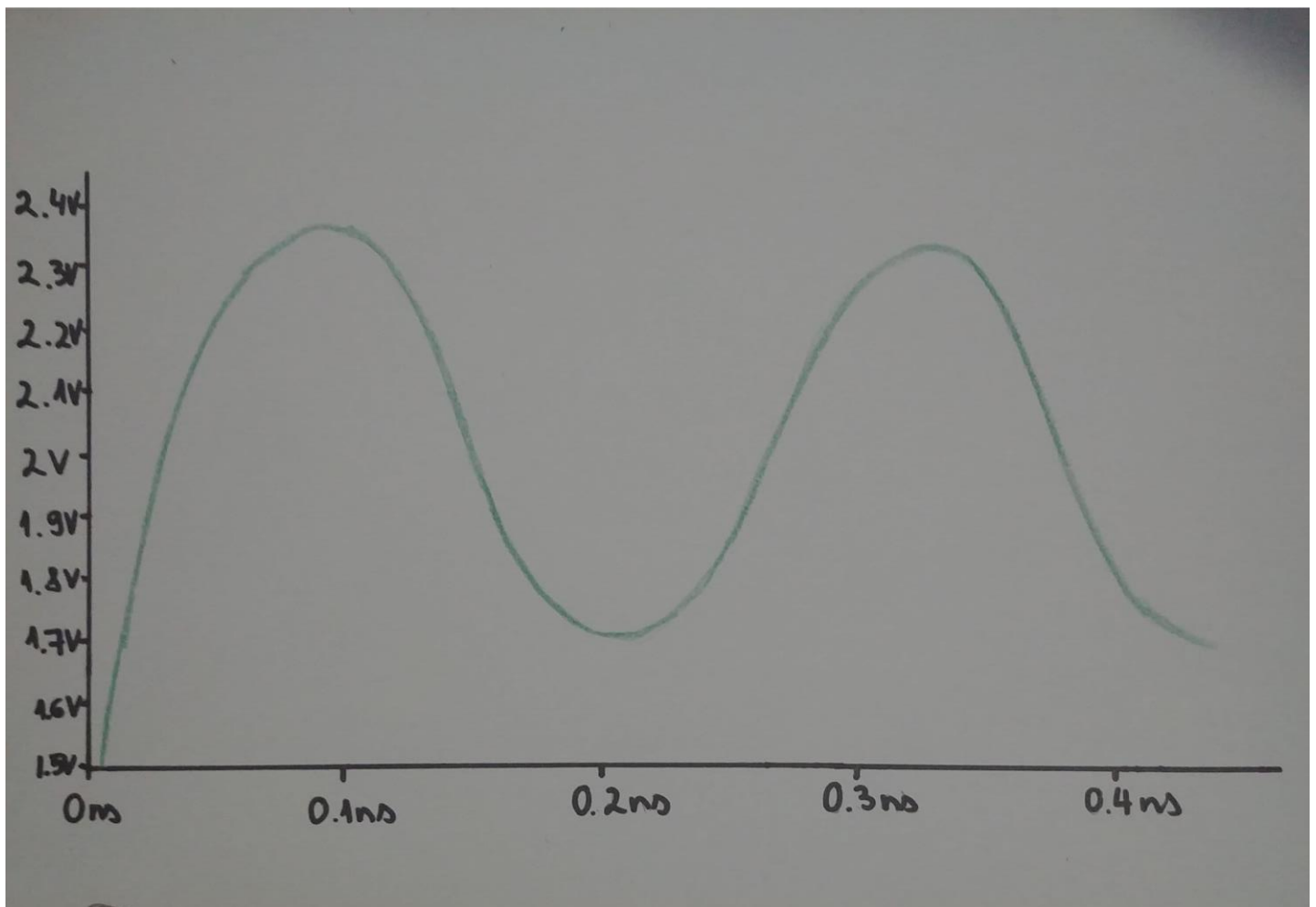

RC OSCILATOR

Got the RC Oscillator working with $R = 20k\Omega$

