

TATU BOGDAN
CTI ENG 2020

LAB 3

Grupa 3.1
G=3 N=10
⇒ U=32V

$$\omega = 2\pi f, X_C = \frac{1}{\omega C}; X = -X_C, Z = \sqrt{R^2 + X^2}; I = \frac{U}{Z}; U_C = X_C \cdot I; U_R = R \cdot I$$

V _{pp} [V]	f[Hz]	R[Ω]	C[μF]	X _C [Ω]	Z[Ω]	U[V]	I[mA]	U _C [V]	U _R [V]
20	1000	220	0.1	1592.55	1607.67	32	19.90	31.67	4.38
20	1000	220	0.5	318.31	386.94	32	82.70	26.32	18.19
20	1000	220	1	159.15	271.53	32	117.85	18.76	25.93
20	1000	220	1.5	106.10	244.25	32	131.01	13.90	28.82
20	1000	220	2.2	72.34	231.59	32	138.18	10.00	30.40
20	1000	220	4.7	33.86	222.59	32	143.76	4.87	31.63

Same as table I

V _{pp} [V]	f[Hz]	R[Ω]	C[μF]	X _C [Ω]	Z[Ω]	U[V]	I[mA]	U _C [V]	U _R [V]
20	50	220	1	3183.1	3190.69	32	10.03	31.92	2.21
20	100	220	1	1591.55	1606.68	32	19.92	31.7	4.38
20	250	220	1	636.62	673.56	32	47.51	30.24	10.45
20	500	220	1	318.31	386.94	32	82.70	26.32	18.19
20	1000	220	1	159.15	271.53	32	117.85	18.76	25.93
20	2000	220	1	79.58	233.95	32	136.78	10.88	30.09

$$\omega = 2\pi f; X_L = \omega L; Z = \frac{U}{I}; Z^2 = R^2 + X_L^2 \Rightarrow X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega}$$

N[turns]	R _L [Ω]	Iron Core	f[Hz]	U[V]	I[mA]	Z[Ω]	L[mH]
250	0.75	Yes	1000	0.995	122	8.16	1.29
250	0.75	No	1000	3.81	102	37.35	5.94
500	3.9	Y	1000	3.30	104	31.73	5.01
500	3.9	N	1000	6.51	41.5	156.87	24.96
1000	21.1	Y	1000	5.90	51.6	114.34	17.89
1000	21.1	N	1000	6.95	11.0	631.82	100.50

I. 1. a) Increasing the capacitance increases the current, as a result of the growth in capacitance lowering the capacitive reactance, thus lowering the impedance of the circuit.

1 b) line 5: $U < U_C + U_R \Leftrightarrow 32 < 10.00 + 30.4$
 $\Leftrightarrow 32 < 40.4$

II 2. b) Increasing the frequency increases the current, because of the same effect on reactance and impedance as 1 a)

c) line 3: $U < U_C + U_R \Leftrightarrow 32 < 30.24 + 10.45$
 $\Leftrightarrow 32 < 40.69$

III 3. a) Adding an iron core to the inductor increases its inductance

b) $\frac{L_{1000}}{L_{500}} = \frac{17.89}{5.01} = 3.57$; $\frac{L_{1000}}{L_{250}} = \frac{17.89}{1.29} = 13.87$; $\frac{L_{500}}{L_{250}} = \frac{5.01}{1.29} = 3.88$

The inductance ratio is related to the square of the ratio of turns of each inductor times some constant/error

c) $f = 500 \text{ Hz} \Rightarrow \frac{L_W}{L_{W0}} = \frac{24.96}{5.01} = 4.98$

II 2. a)

$2V = 1 \text{ cm}$
 $f = 500 \text{ Hz}$

