



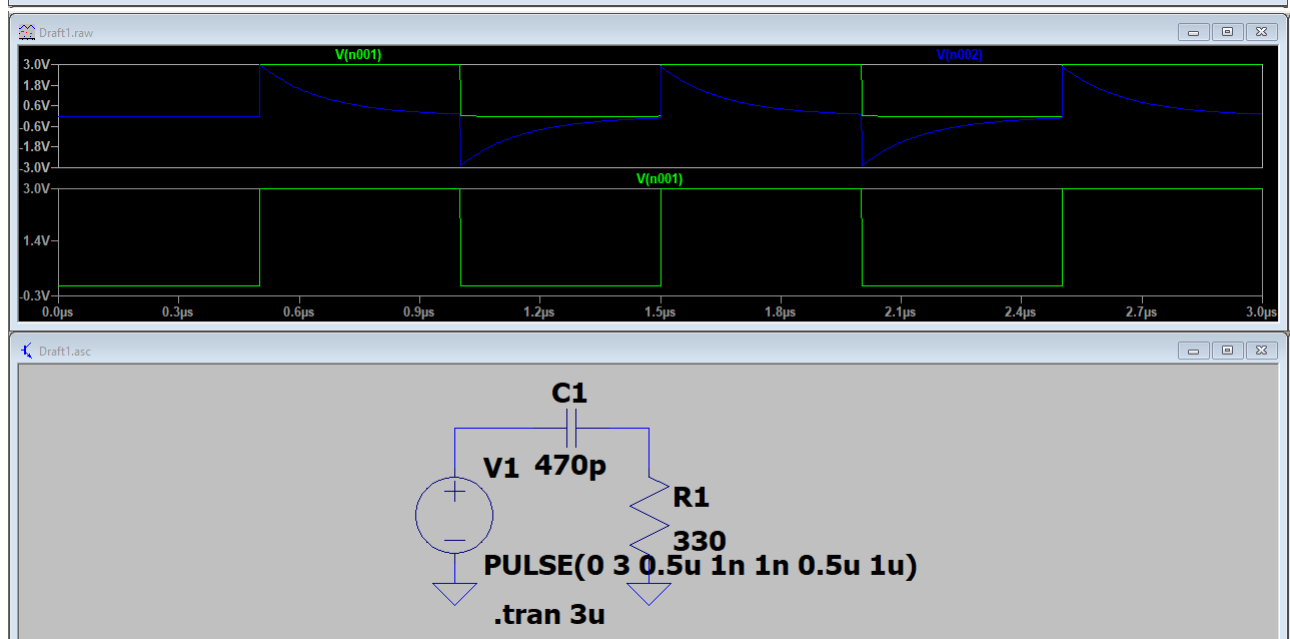
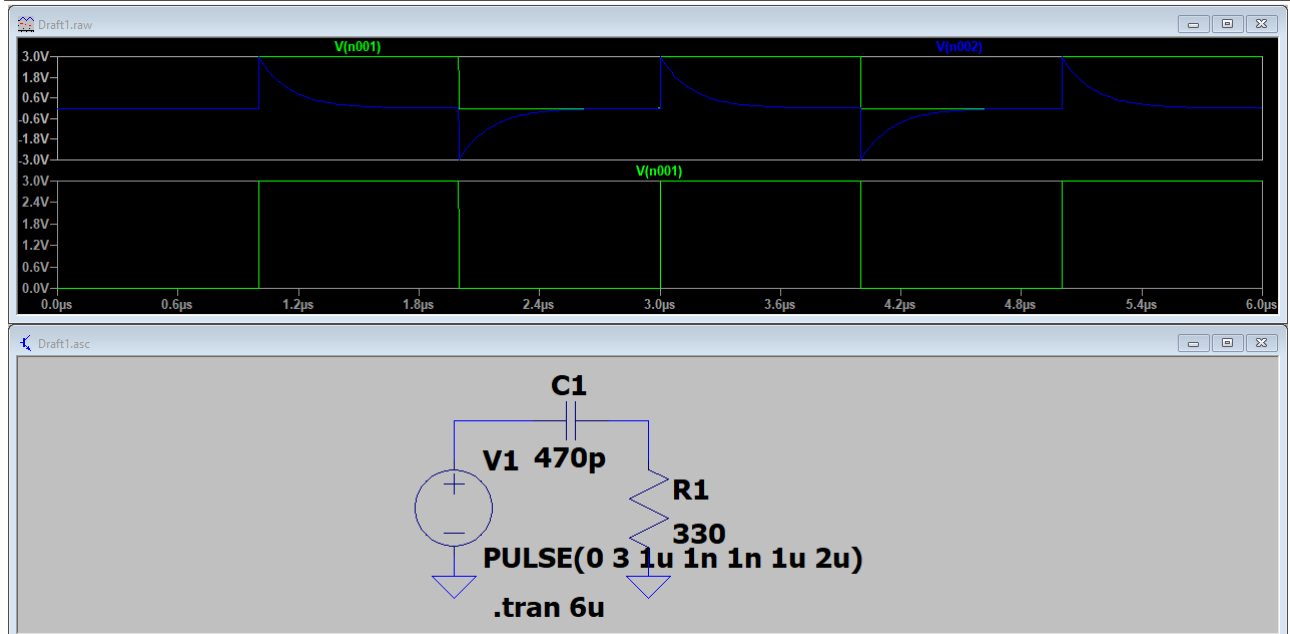
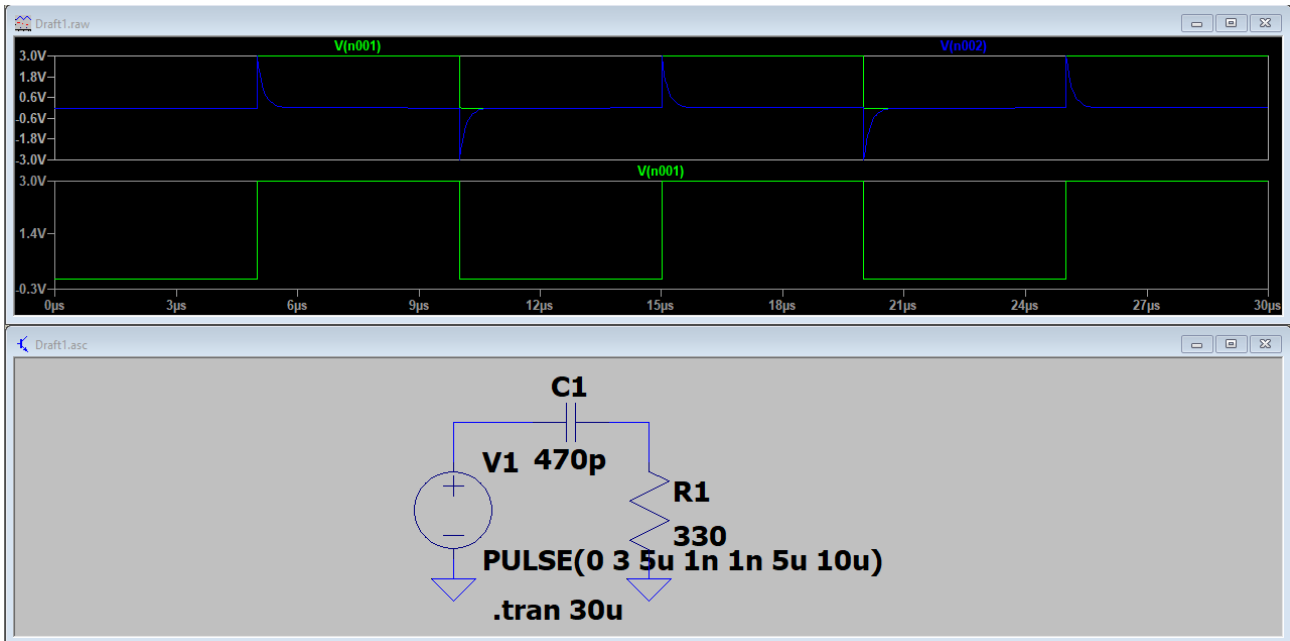
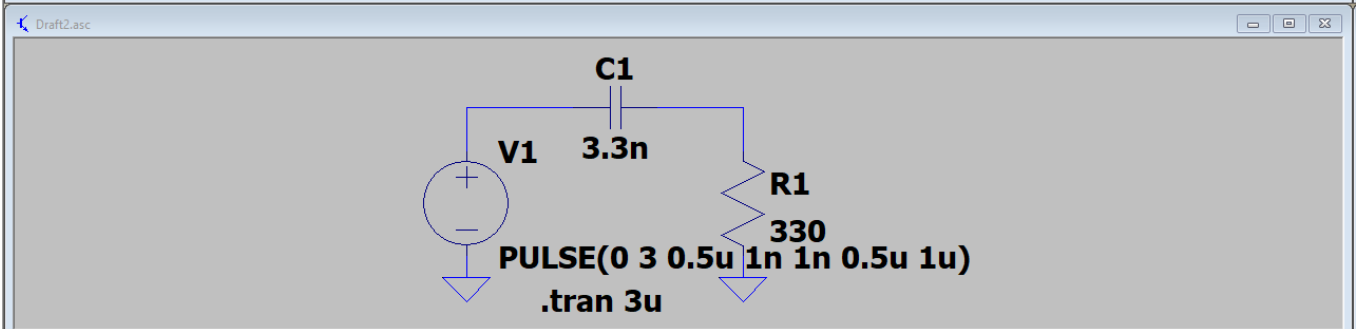
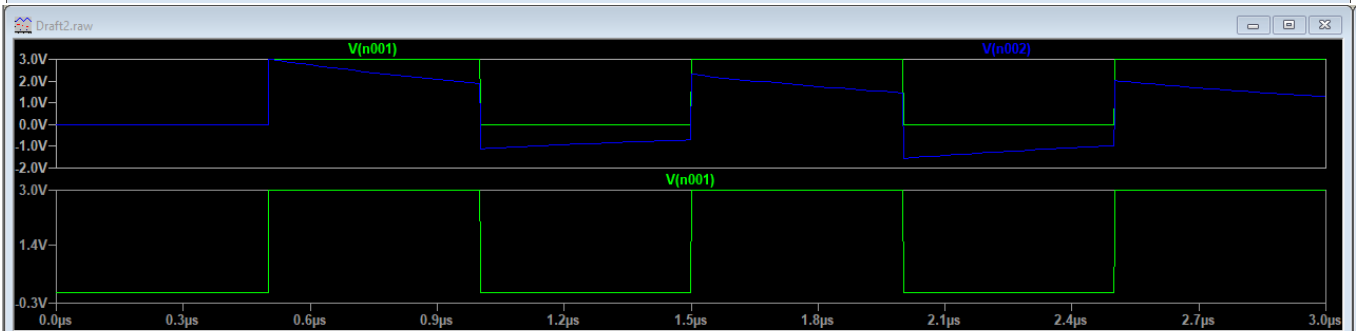
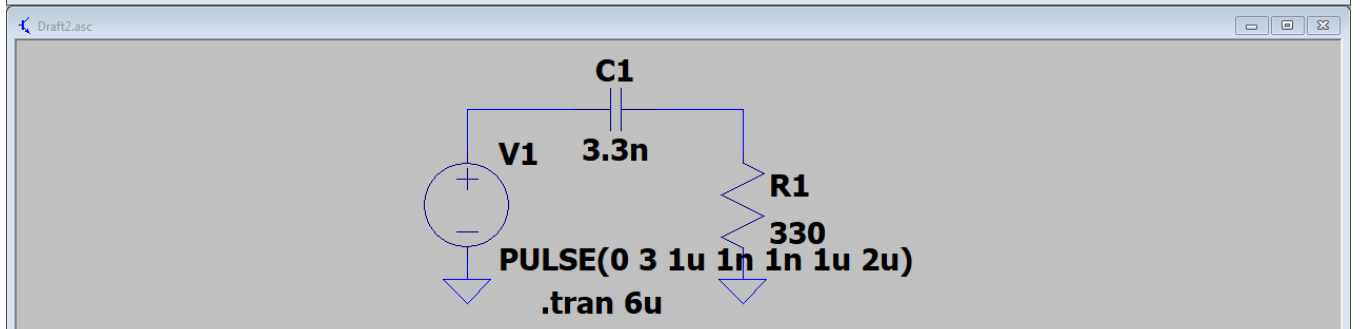
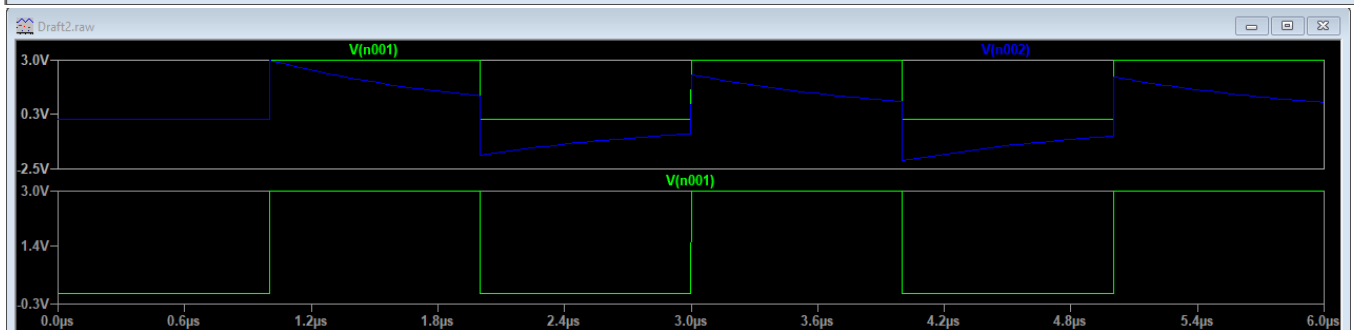
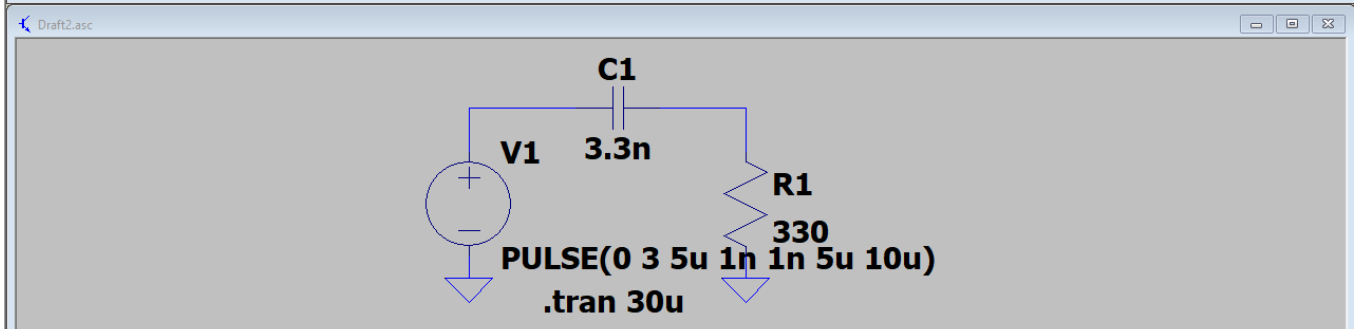
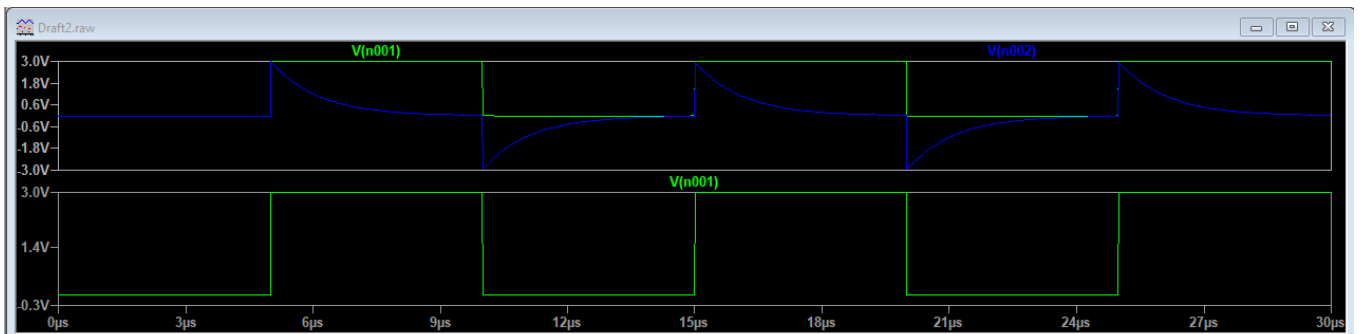
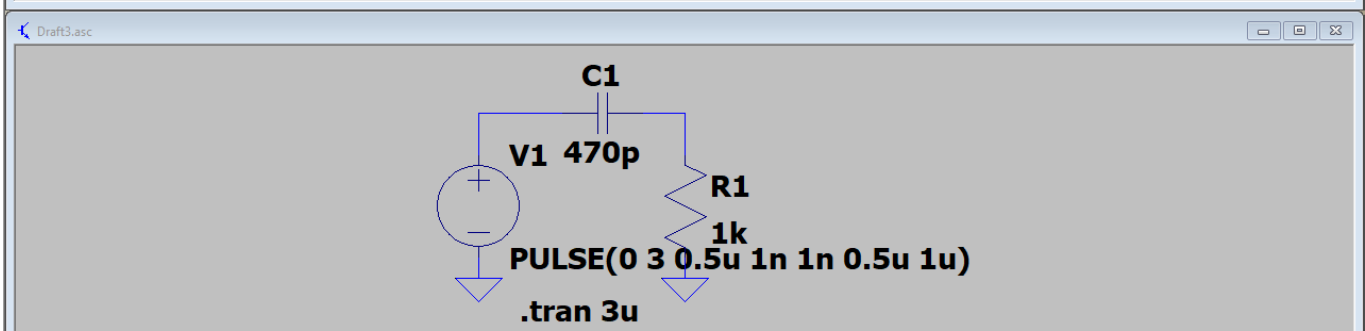
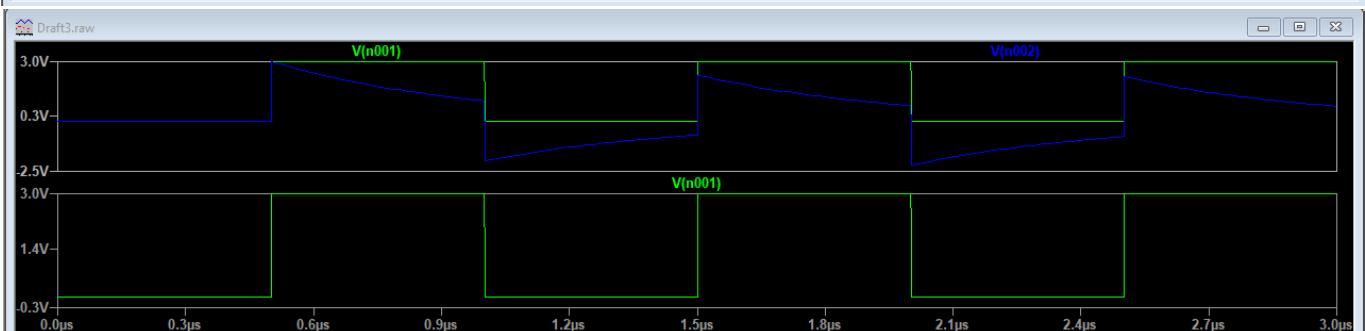
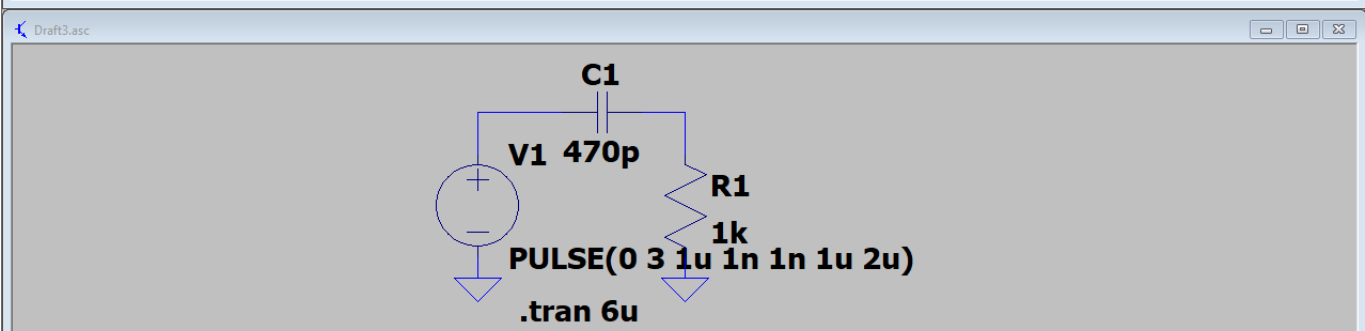
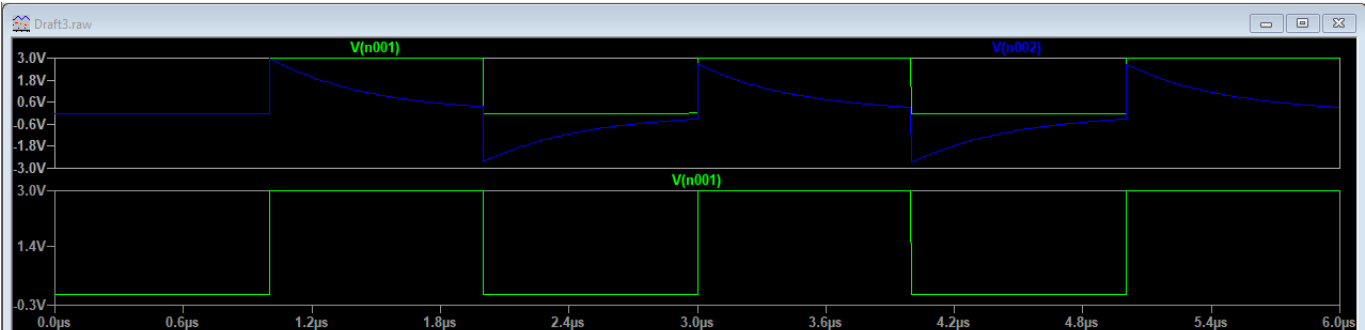
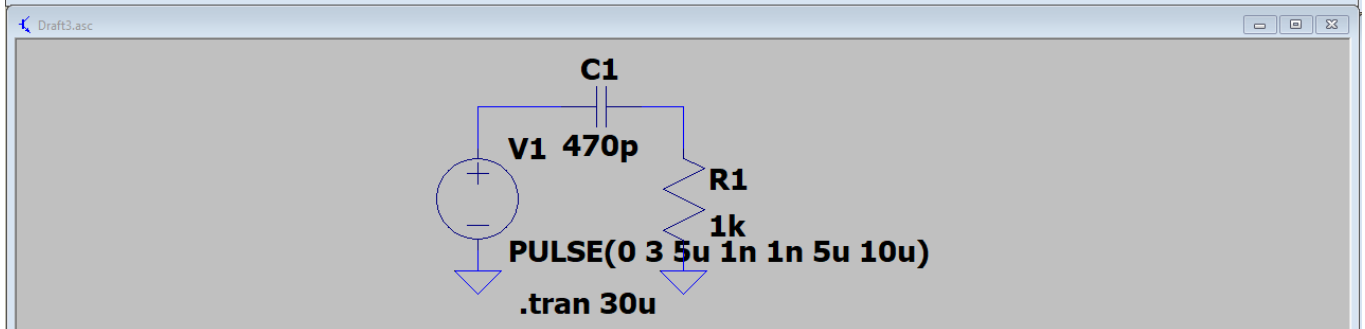
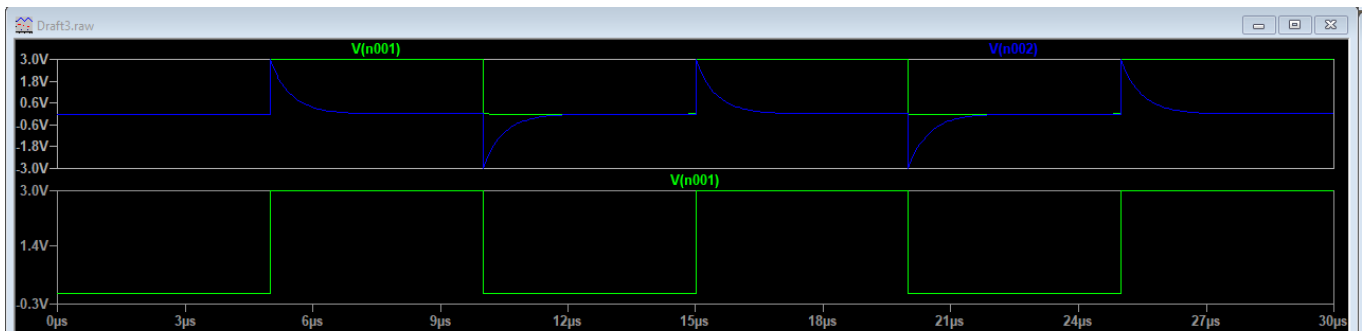
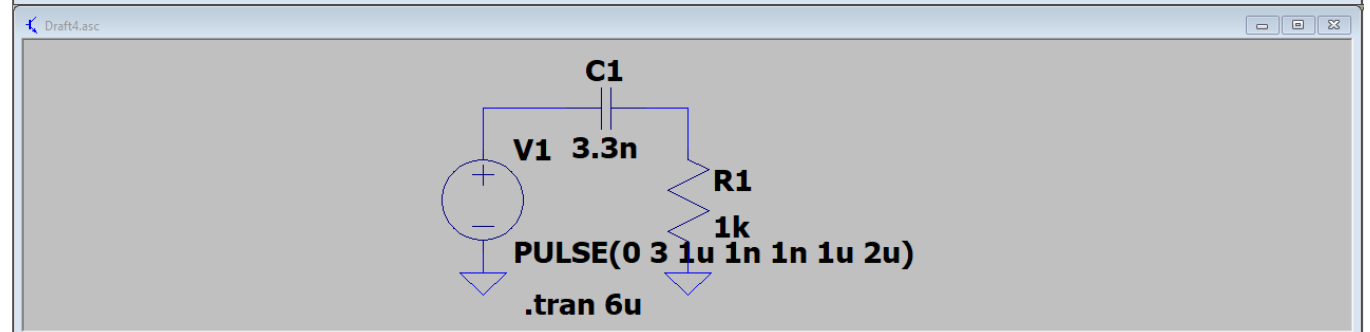


HIGH PASS RC CIRCUIT

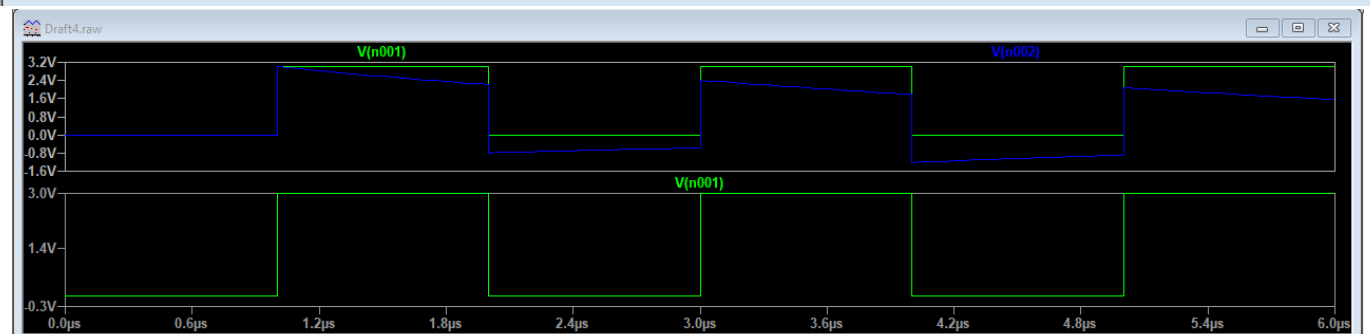

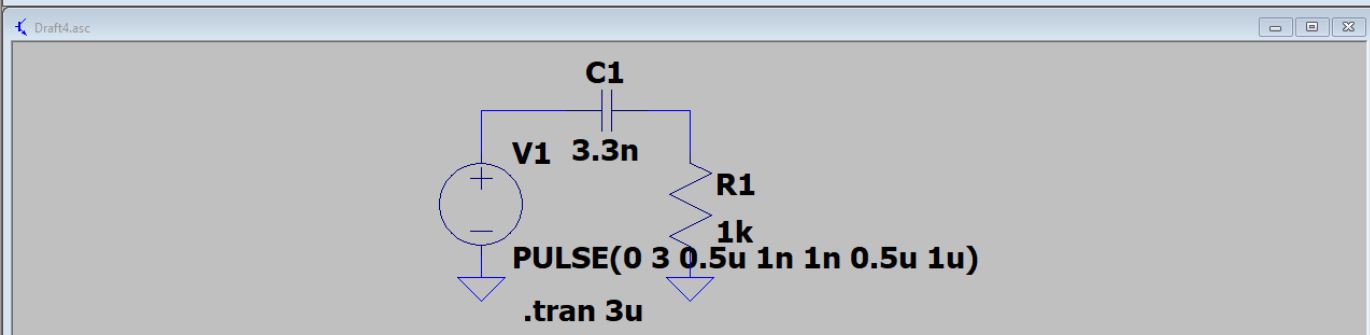

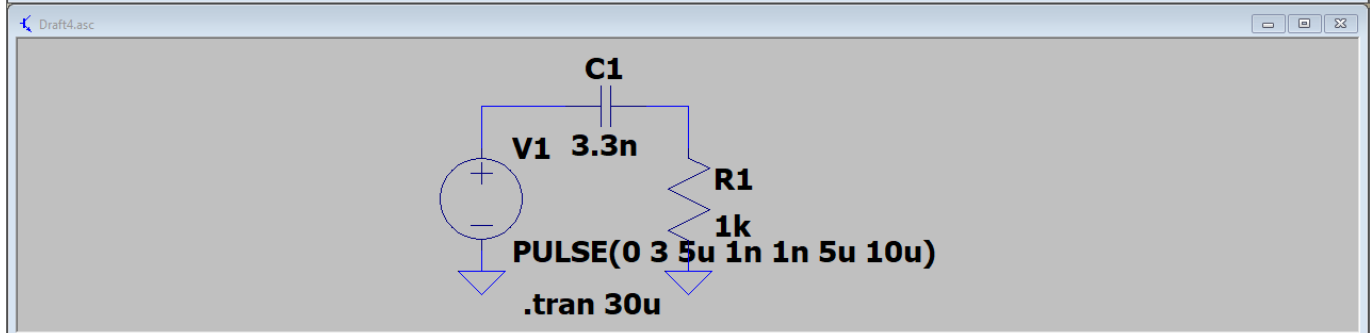

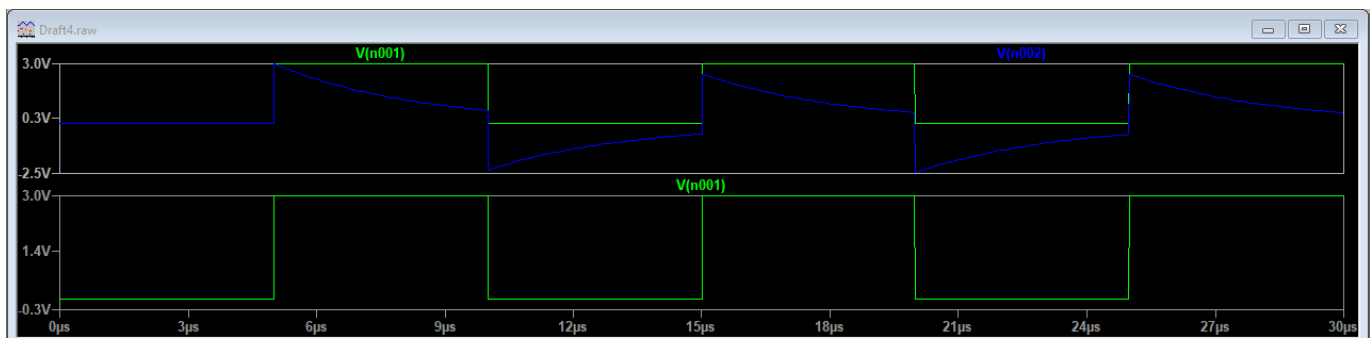

$$3. \tau = R \cdot C$$

- $R = 330 \Omega$ $C = 470 \text{ pF}$

$$\Rightarrow \tau = 330 \cdot 470 \cdot 10^{-12} = 1.551 \cdot 10^{-7} \text{ s} = 0.15 \mu\text{s}$$

- $R = 330 \Omega$ $C = 3.3 \text{ nF}$

$$\Rightarrow \tau = 330 \cdot 3.3 \cdot 10^{-9} = 1.089 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 1.08 \mu\text{s}$$

- $R = 1 \text{ k}\Omega$ $C = 470 \text{ pF}$

$$\Rightarrow \tau = 1000 \cdot 470 \cdot 10^{-12} = 4.7 \cdot 10^{-7} \text{ s} = 0.47 \mu\text{s}$$

- $R = 1 \text{ k}\Omega$ $C = 3.3 \text{ nF}$

$$\Rightarrow \tau = 1000 \cdot 3.3 \cdot 10^{-9} = 3.3 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 3.3 \mu\text{s}$$

Periods

- $F1 = 100 \text{ kHz} \Rightarrow T1 = 10 \mu\text{s}$ $T = 10 \mu\text{s}$

- $F2 = 500 \text{ kHz} \Rightarrow T1 = 2 \mu\text{s}$ $T = 2 \mu\text{s}$

- $F3 = 1 \text{ MHz} \Rightarrow T1 = 1 \mu\text{s}$ $T = 1 \mu\text{s}$

Trise / Tfall

- $R = 330 \Omega$ $C = 470 \text{ pF}$

$$T_{\text{fall}} = 2.2 \cdot 0.155 \mu\text{s} = 0.34 \mu\text{s}$$

- $R = 330 \Omega$ $C = 3.3 \text{ nF}$

$$T_{\text{fall}} = 2.2 \cdot 1.08 \mu\text{s} = 2.37 \mu\text{s}$$

- $R = 1 \text{ k}\Omega$ $C = 470 \text{ pF}$

$$T_{\text{fall}} = 2.2 \cdot 0.47 \mu\text{s} = 1.03 \mu\text{s}$$

- $R = 1 \text{ k}\Omega$ $C = 3.3 \text{ nF}$

$$T_{\text{fall}} = 2.2 \cdot 3.3 \mu\text{s} = 7.26 \mu\text{s}$$

• $R = 330 \Omega$ $C = 470 \text{ pF}$

- $F1 = 100 \text{ KHz} \Rightarrow T1 > T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = 0 \text{ V}$

- $F2 = 500 \text{ KHz} \Rightarrow T1 > T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = 0 \text{ V}$

- $F3 = 1 \text{ MHz} \Rightarrow T1 > T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = 0 \text{ V}$

• $R = 330 \Omega$ $C = 3.3 \text{ nF}$

- $F1 = 100 \text{ KHz} \Rightarrow T1 > T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = 0 \text{ V}$

- $F2 = 500 \text{ KHz} \Rightarrow T1 < T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = U_0(1 \mu\text{s})$

$$U_{\text{max}} = U_0(1 \mu\text{s}) = 3 \cdot e^{-\frac{1 \cdot 10^{-6}}{1.083 \cdot 10^{-6}}} = 1.19 \text{ V}$$

- $F3 = 1 \text{ MHz} \Rightarrow T1 < T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = U_0(0.5 \mu\text{s})$

$$U_{\text{max}} = U_0(0.5 \mu\text{s}) = 3 \cdot e^{-\frac{0.5 \cdot 10^{-6}}{1.083 \cdot 10^{-6}}} = 1.89 \text{ V}$$

• $R = 1 \text{ k}\Omega$ $C = 470 \text{ pF}$

- $F1 = 100 \text{ KHz} \Rightarrow T1 > T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = 0 \text{ V}$

- $F2 = 500 \text{ KHz} \Rightarrow T1 < T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = U_0(1 \mu\text{s})$

$$U_{\text{max}} = U_0(1 \mu\text{s}) = 3 \cdot e^{-\frac{1 \cdot 10^{-6}}{0.47 \cdot 10^{-6}}} = 0.35 \text{ V}$$

- $F3 = 1 \text{ MHz} \Rightarrow T1 < T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = U_0(0.5 \mu\text{s})$

$$U_{\text{max}} = U_0(0.5 \mu\text{s}) = 3 \cdot e^{-\frac{0.5 \cdot 10^{-6}}{0.47 \cdot 10^{-6}}} = 1.03 \text{ V}$$

• $R = 1 \text{ k}\Omega$ $C = 3.3 \text{ nF}$

- $F1 = 100 \text{ KHz} \Rightarrow T1 < T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = U_0(5 \mu\text{s})$

$$U_{\text{max}} = U_0(5 \mu\text{s}) = 3 \cdot e^{-\frac{5 \cdot 10^{-6}}{3.3 \cdot 10^{-6}}} = 0.65 \text{ V}$$


- $F2 = 500 \text{ KHz} \Rightarrow T1 < T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = U_0(1 \mu\text{s})$

$$U_{\text{max}} = U_0(1 \mu\text{s}) = 3 \cdot e^{-\frac{1 \cdot 10^{-6}}{3.3 \cdot 10^{-6}}} = 2.21 \text{ V}$$

- $F3 = 1 \text{ MHz} \Rightarrow T1 < T_{\text{fall}} \Rightarrow U_{\text{max}} = U_0(0.5 \mu\text{s})$


$$U_{\text{max}} = U_0(0.5 \mu\text{s}) = 3 \cdot e^{-\frac{0.5 \cdot 10^{-6}}{3.3 \cdot 10^{-6}}} = 2.57 \text{ V}$$

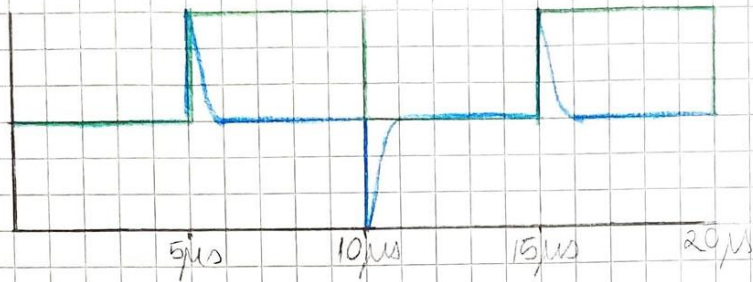• $R = 330 \Omega$ $C = 470 \text{ pF}$ $F1 = 100 \text{ KHz}$




$A = 2.93 \text{ V (3V)}$

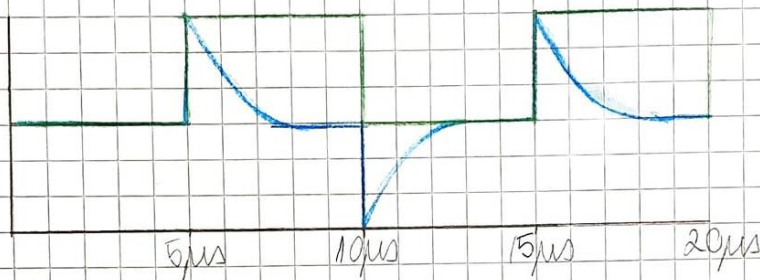• $R = 330 \Omega$ $C = 3.3 \text{ nF}$ $F1 = 100 \text{ KHz}$




$A = 2.92 \text{ V (3V)}$

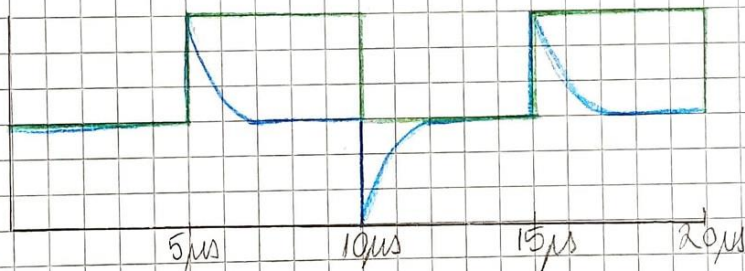• $R = 1 \text{ K}\Omega$ $C = 470 \text{ pF}$ $F1 = 100 \text{ KHz}$




$A = 2.94 \text{ V (3V)}$

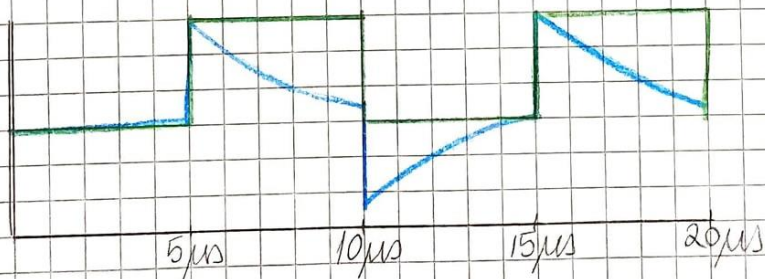• $R = 1 \text{ K}\Omega$ $C = 3.3 \text{ nF}$ $F1 = 100 \text{ KHz}$




$A = 2.33 \text{ V}$

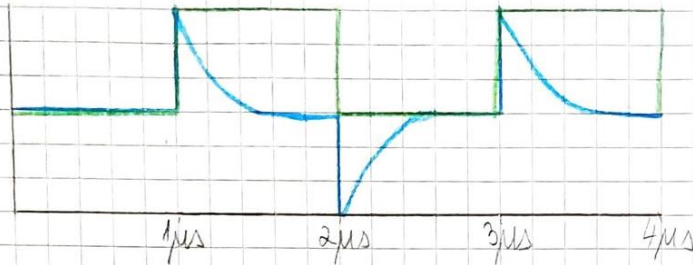• $R = 330\Omega$ $C = 470\text{pF}$ $F2 = 500\text{KHz}$




$A = 2.91\text{V}(3\text{V})$

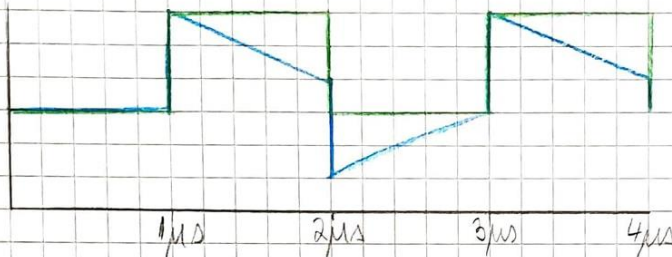• $R = 330\Omega$ $C = 3.3\text{nF}$ $F2 = 500\text{KHz}$




$A = 1.78\text{V}$

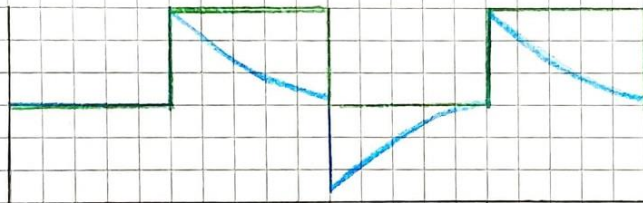• $R = 1\text{k}\Omega$ $C = 470\text{pF}$ $F2 = 500\text{KHz}$




$A = 2.61\text{V}$

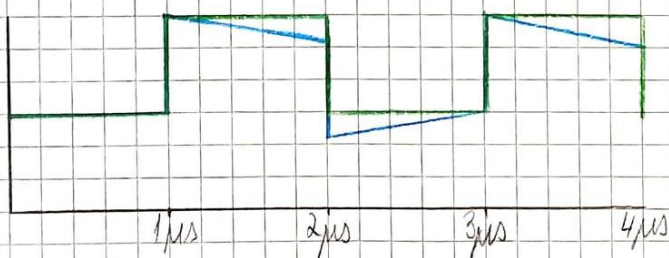• $R = 1\text{k}\Omega$ $C = 3.3\text{nF}$ $F2 = 500\text{KHz}$




$A = 0.77\text{V}$

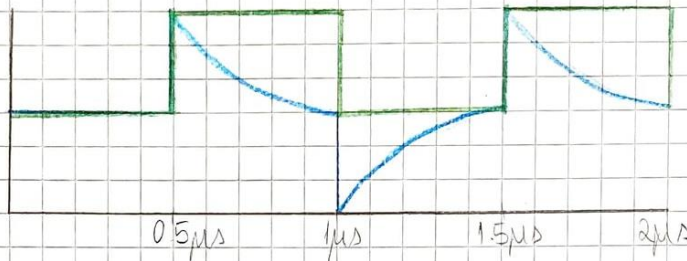• $R = 330\ \Omega$ $C = 470\ \text{pF}$ $F_3 = 1\text{MHz}$




$A = 2.85\text{V}(3\text{V})$

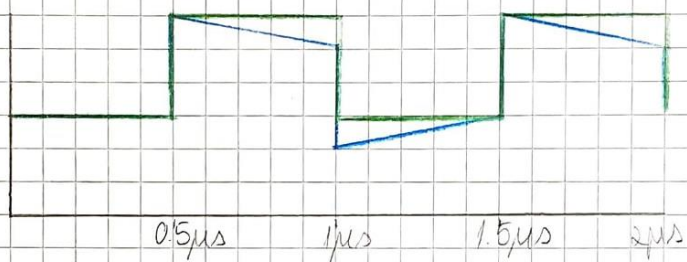• $R = 330\ \Omega$ $C = 3.3\ \text{nF}$ $F_3 = 1\text{MHz}$




$A = 1.00\text{V}$

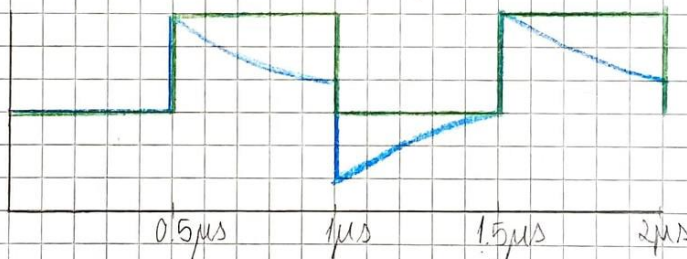• $R = 1\text{k}\Omega$ $C = 470\ \text{pF}$ $F_3 = 1\text{MHz}$



$A = 1.94\text{V}$

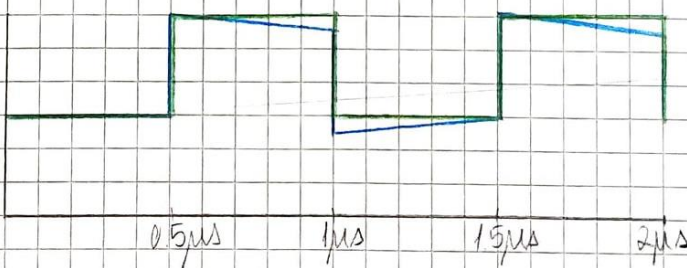• $R = 1\text{k}\Omega$ $C = 3.3\ \text{nF}$ $F_3 = 1\text{MHz}$



$A = 0.42\text{V}$