

Design the memory map and memory decoder for a 16 bits microprocessor system using the following memory requirements:

- 256KB EEPROM ending at FFFFFH, using 64K x 16 bits memories
- 128KB DRAM, using 32K x 8 bits memories

STEP 1

$$EEPROM \# \text{ circuits} = \frac{256 \text{ KB}}{64 \text{ K} * 16 \text{ bits}} = 2$$

$$DRAM \# \text{ circuits} = \frac{128 \text{ KB}}{32 \text{ K} * 8 \text{ bits}} = 4$$

STEP 2

$$EEPROM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{16} = 1$$

$$EEPROM \# \text{ blocks} = \frac{2}{1} = 2 \rightarrow B1, B2$$

$$DRAM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{8} = 2$$

$$DRAM \# \text{ blocks} = \frac{4}{2} = 2 \rightarrow B3, B4$$

STEP 3

BLOCK	BLOCK SIZE	ADDRESS LINES	ADDRESS RANGE	
B1	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B2	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B3	64 KB	16	0x0000	0xFFFF
B4	64 KB	16	0x0000	0xFFFF

STEP 4

TYPE	BLOCK	MEMORY MAP
DRAM	B3	0x0_0000
		0x0_FFFF
	B4	0x1_0000
		0x1_FFFF
. . .		
EEPROM	B1	0xC_0000
		0xD_FFFF
	B2	0xE_0000
		0xF_FFFF

STEP 5

A19	A18	A17	A16	A15	A14	...	A1	A0	
1	1	0	0	0	0	...	0	0	B1
1	1	0	1	1	1		1	1	
1	1	1	0	0	0		0	0	B2
1	1	1	1	1	1		1	1	
0	0	0	0	0	0		0	0	B3
0	0	0	0	1	1		1	1	
0	0	0	1	0	0		0	0	B4
0	0	0	1	1	1		1	1	

STEP 6


$$\overline{C_{S1}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17}}$$

$$\overline{C_{S2}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17}}$$

$$\overline{C_{S3}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}}$$

$$\overline{C_{S4}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}}$$

STEP 7

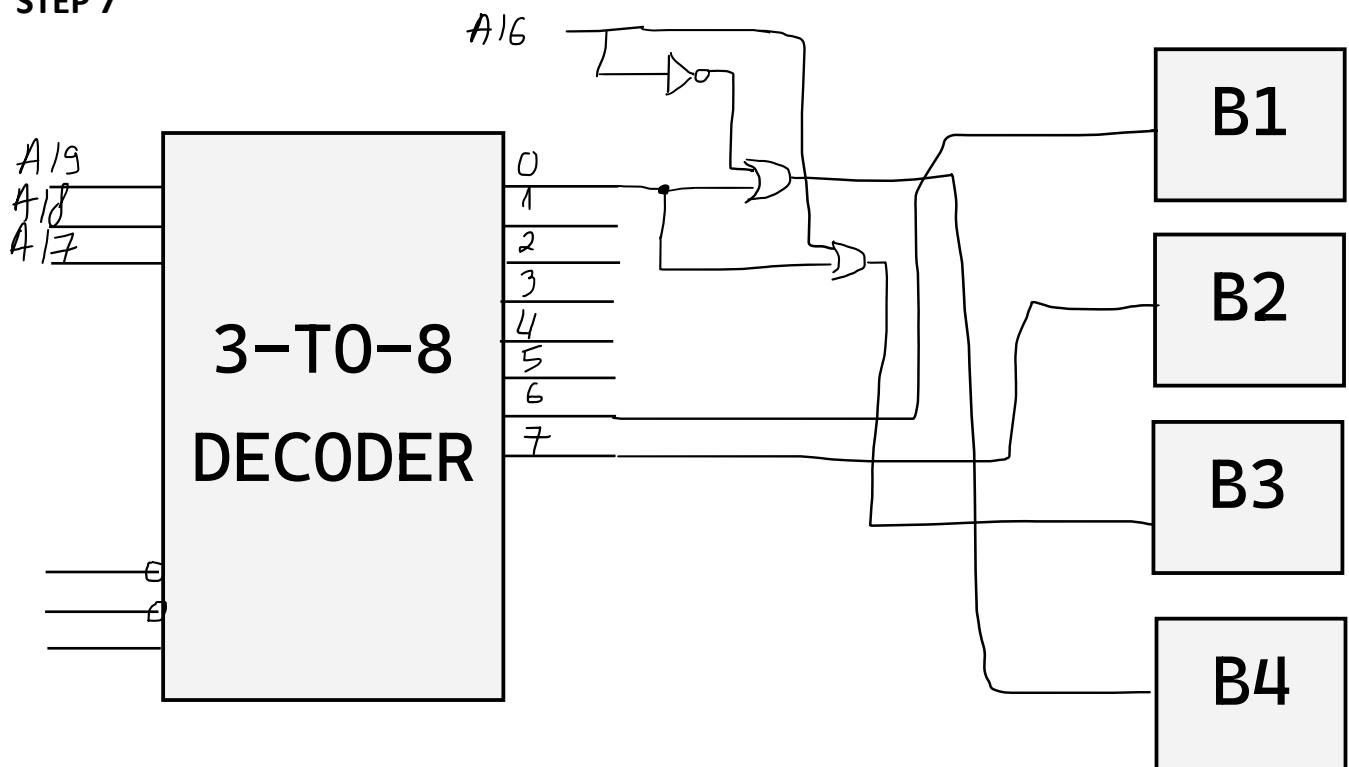

Design the memory map and memory decoder for a 16 bits microprocessor system using the following memory requirements:

- 256KB EEPROM starting at 40000H, using 64K x 8 bits memories
- 256KB DRAM, using 64K x 1 bit memories

STEP 1

$$EEPROM \# \text{ circuits} = \frac{256 \text{ KB}}{64 \text{ K} * 8 \text{ bits}} = 4$$

$$DRAM \# \text{ circuits} = \frac{256 \text{ KB}}{64 \text{ K} * 1 \text{ bits}} = 32$$

STEP 2

$$EEPROM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{1} = 16$$

$$EEPROM \# \text{ blocks} = \frac{32}{16} = 2 \rightarrow B1, B2$$

$$DRAM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{8} = 2$$

$$DRAM \# \text{ blocks} = \frac{4}{2} = 2 \rightarrow B3, B4$$

STEP 3

BLOCK	BLOCK SIZE	ADDRESS LINES	ADDRESS RANGE	
B1	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B2	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B3	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B4	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF

STEP 4

TYPE	BLOCK	MEMORY MAP
DRAM	B3	0x0_0000
		0x1_FFFF
	B4	0x2_0000
		0x3_FFFF
EEPROM	B1	0x4_0000
		0x5_FFFF
	B2	0x6_0000
		0x7_FFFF

STEP 5

A19	A18	A17	A16	A15	A14	...	A1	A0	
0	0	0	0	0	0	...	0	0	B3
0	0	0	1	1	1		1	1	
0	0	1	0	0	0		0	0	B4
0	0	1	1	1	1		1	1	
0	1	0	0	0	0		0	0	B1
0	1	0	1	1	1		1	1	
0	1	1	0	0	0		0	0	B2
0	1	1	1	1	1		1	1	

STEP 6


$$\overline{C_{S1}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17}}$$

$$\overline{C_{S2}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17}}$$

$$\overline{C_{S3}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17}}$$

$$\overline{C_{S4}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17}}$$

STEP 7

 

Design the memory map and memory decoder for a 16 bits microprocessor system using the following memory requirements:

- 128KB EEPROM, using 64K x 8 bits memories
- 512KB DRAM, using 64K x 8 bits memories

STEP 1

$$EEPROM \# \text{ circuits} = \frac{128 \text{ KB}}{64 \text{ K} * 8 \text{ bits}} = 2$$

$$DRAM \# \text{ circuits} = \frac{512 \text{ KB}}{64 \text{ K} * 8 \text{ bits}} = 8$$

STEP 2

$$EEPROM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{8} = 2$$

$$EEPROM \# \text{ blocks} = \frac{2}{2} = 1 \rightarrow B1$$

$$DRAM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{8} = 2$$

$$DRAM \# \text{ blocks} = \frac{8}{2} = 4 \rightarrow B2, B3, B4, B5$$

STEP 3

BLOCK	BLOCK SIZE	ADDRESS LINES	ADDRESS RANGE	
B1	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B2	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B3	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B3	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B3	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF

STEP 4

TYPE	BLOCK	MEMORY MAP
EEPROM	B1	0x0_0000
		0x1_FFFF
DRAM	B2	0x2_0000
		0x3_FFFF
	B3	0x4_0000
		0x5_FFFF
	B4	0x6_0000
		0x7_FFFF
	B5	0x8_0000
		0x9_FFFF

STEP 5

A19	A18	A17	A16	A15	A14	...	A1	A0	
0	0	0	0	0	0	...	0	0	B1
0	0	0	1	1	1		1	1	
0	0	1	0	0	0		0	0	B2
0	0	1	1	1	1		1	1	
0	1	0	0	0	0		0	0	B3
0	1	0	1	1	1		1	1	
0	1	1	0	0	0		0	0	B4
0	1	1	1	1	1		1	1	
1	0	0	0	0	0		0	0	B5
1	0	0	1	1	1		1	1	

STEP 6

$$\overline{C_{S1}} = \overline{A_{19}} \cdot \overline{A_{18}} \cdot \overline{A_{17}}$$


$$\overline{C_{S2}} = \overline{A_{19}} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17}$$

$$\overline{C_{S3}} = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot \overline{A_{17}}$$

$$\overline{C_{S4}} = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17}$$

$$\overline{C_{S5}} = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}}$$

STEP 7

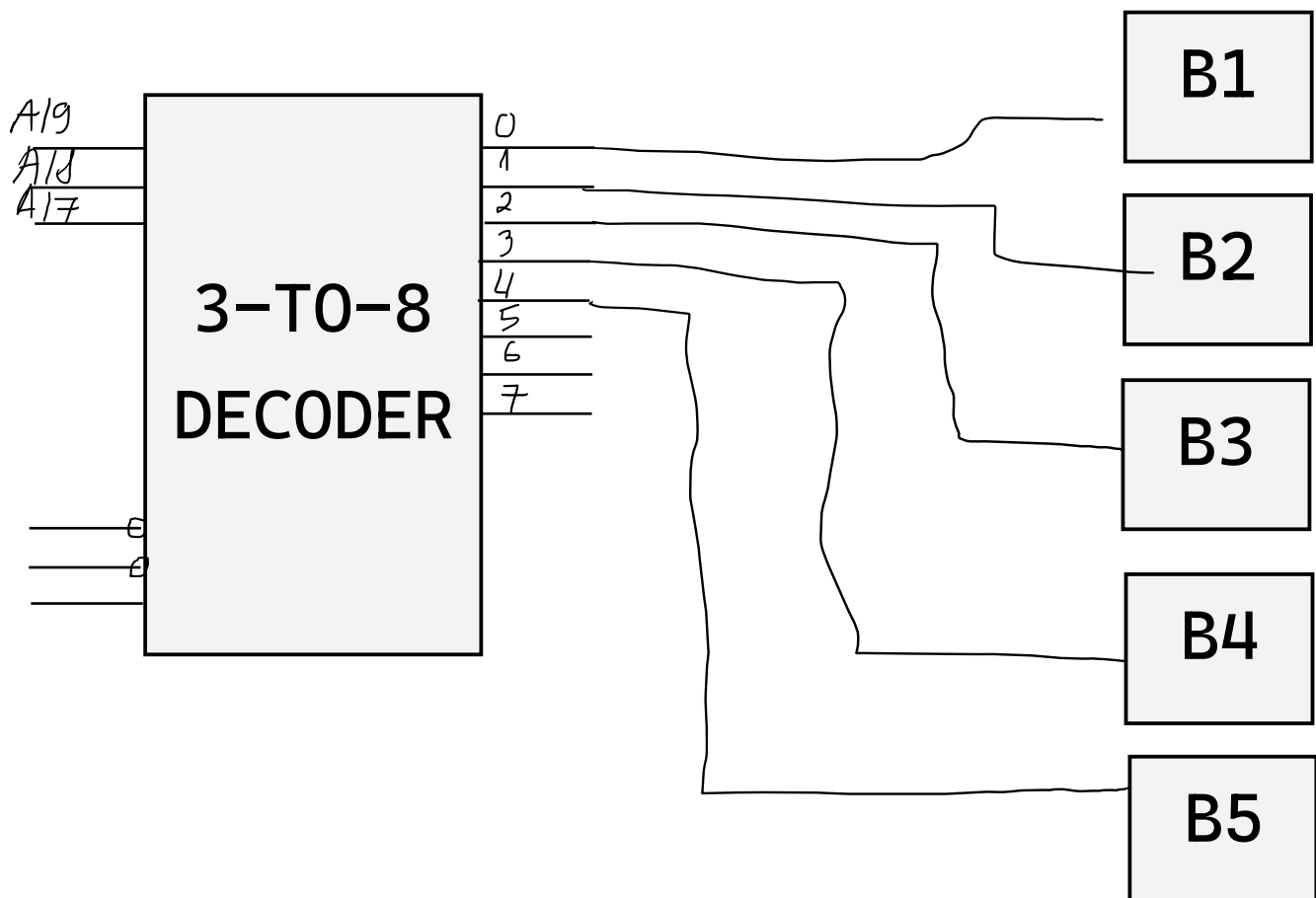

Design the memory map and memory decoder for a 16 bits microprocessor system using the following memory requirements:

- 64KB EEPROM ending at FFFFFH, using 16K x 16 bits memories
- 64KB DRAM, starting at 00000h, using 32K x 8 bits memories

STEP 1

$$EEPROM \# \text{ circuits} = \frac{64 \text{ KB}}{16 \text{ K} * 16 \text{ bits}} = 2$$

$$DRAM \# \text{ circuits} = \frac{64 \text{ KB}}{32 \text{ K} * 8 \text{ bits}} = 2$$

STEP 2

$$EEPROM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{16} = 1$$

$$EEPROM \# \text{ blocks} = \frac{2}{1} = 2 \rightarrow B1, B2$$

$$DRAM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{8} = 2$$

$$DRAM \# \text{ blocks} = \frac{2}{2} = 1 \rightarrow B3$$

STEP 3

BLOCK	BLOCK SIZE	ADDRESS LINES	ADDRESS RANGE	
B1	32 KB	15	0x0000	0x7FFF
B2	32 KB	15	0x0000	0x7FFF
B3	64 KB	16	0x0000	0xFFFF

STEP 4

TYPE	BLOCK	MEMORY MAP
DRAM	B3	0x0_0000
		0x0_FFFF
. . .		
EEPROM	B1	0xF_0000
		0xF_7FFF
	B2	0xF_8000
		0xF_FFFF

STEP 5

A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	...	A1	A0	
1	1	1	1	0	0	0	0	...	0	0	B1
1	1	1	1	0	1	1	1		1	1	
1	1	1	1	1	0	0	0		0	0	B2
1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	B3
0	0	0	0	1	1	1	1		1	1	


STEP 6

$$\overline{C_{S1}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}}$$

$$\overline{C_{S2}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}}$$

$$\overline{C_{S3}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}}$$

STEP 7

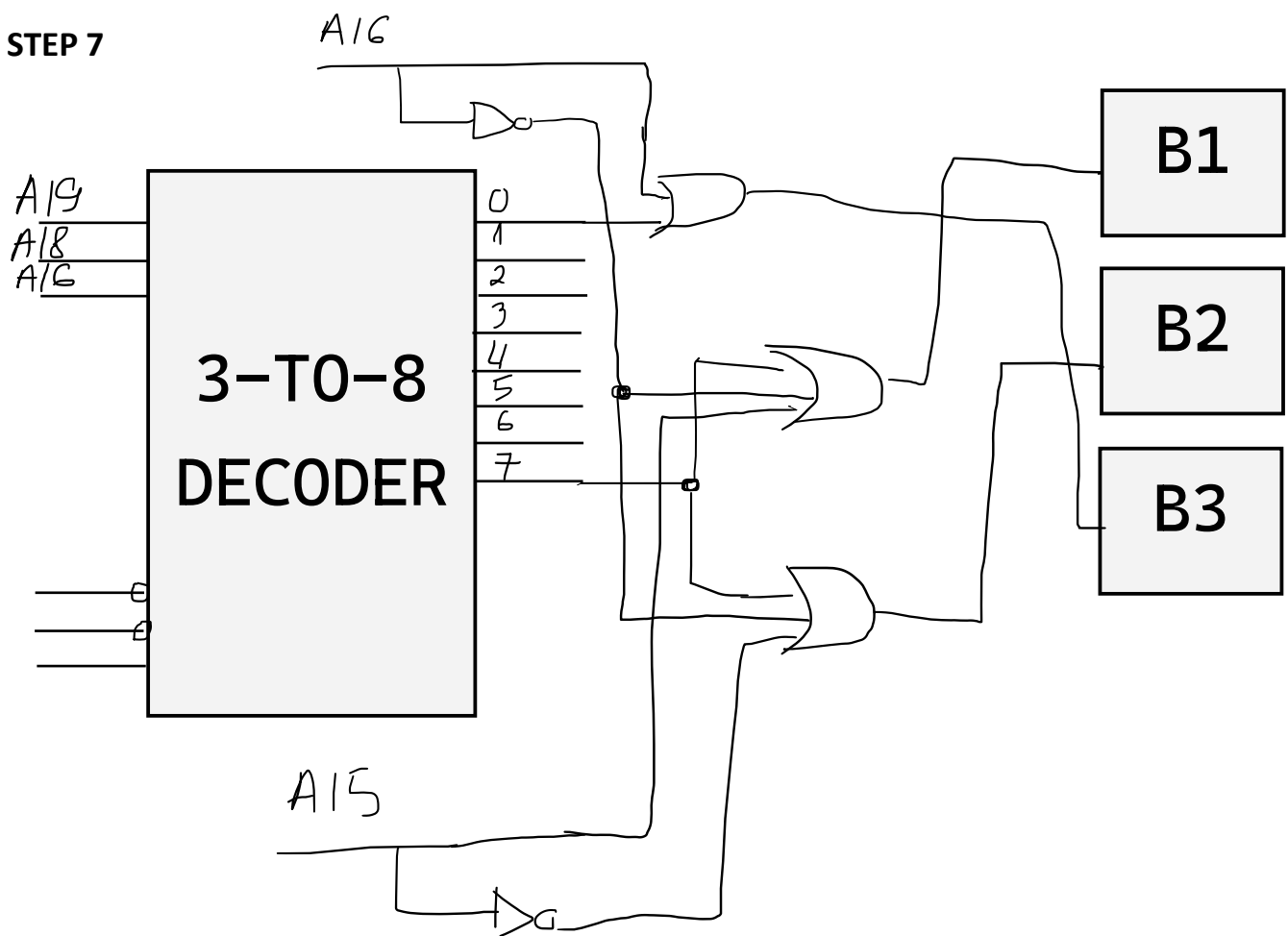

Design the memory map and memory decoder for a 16 bits microprocessor system using the following memory requirements:

- 256KB EEPROM ending at 7ffffH, using 32K x 16 bits memories
- 256KB DRAM, using 64K x 8 bits memories

STEP 1

$$EEPROM \# \text{ circuits} = \frac{256 \text{ KB}}{32 \text{ K} * 16 \text{ bits}} = 4$$

$$DRAM \# \text{ circuits} = \frac{256 \text{ KB}}{64 \text{ K} * 8 \text{ bits}} = 4$$

STEP 2

$$EEPROM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{16} = 1$$

$$EEPROM \# \text{ blocks} = \frac{4}{1} = 4 \rightarrow B1, B2, B3, B4$$

$$DRAM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{8} = 2$$

$$DRAM \# \text{ blocks} = \frac{4}{2} = 2 \rightarrow B5, B6$$

STEP 3

BLOCK	BLOCK SIZE	ADDRESS LINES	ADDRESS RANGE	
B1	64 KB	16	0x0000	0xFFFF
B2	64 KB	16	0x0000	0xFFFF
B3	64 KB	16	0x0000	0xFFFF
B4	64 KB	16	0x0000	0xFFFF
B5	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF
B6	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF

STEP 4

TYPE	BLOCK	MEMORY MAP
DRAM	B5	0x0_0000
		0x1_FFFF
	B6	0x2_0000
		0x3_FFFF
EEPROM	B1	0x4_0000
		0x4_FFFF
	B2	0x5_0000
		0x5_FFFF
	B3	0x6_0000
		0x6_FFFF
	B4	0x7_0000
		0x7_FFFF

STEP 5

A19	A18	A17	A16	A15	A14	...	A1	A0	
0	0	0	0	0	0	...	0	0	B5
0	0	0	1	1	1		1	1	
0	0	1	0	0	0		0	0	B6
0	0	1	1	1	1		1	1	
0	1	0	0	0	0		0	0	B1
0	1	0	0	1	1		1	1	
0	1	0	1	0	0		0	0	B2
0	1	0	1	1	1		1	1	
0	1	1	0	0	0		0	0	B3
0	1	1	0	1	1		1	1	
0	1	1	1	0	0		0	0	B4
0	1	1	1	1	1		1	1	

STEP 6

$$\overline{C_{S1}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}}$$

$$\overline{C_{S2}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}}$$


$$\overline{C_{S3}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}}$$

$$\overline{C_{S4}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}}$$

$$\overline{C_{S5}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17}}$$

$$\overline{C_{S6}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17}}$$

STEP 7

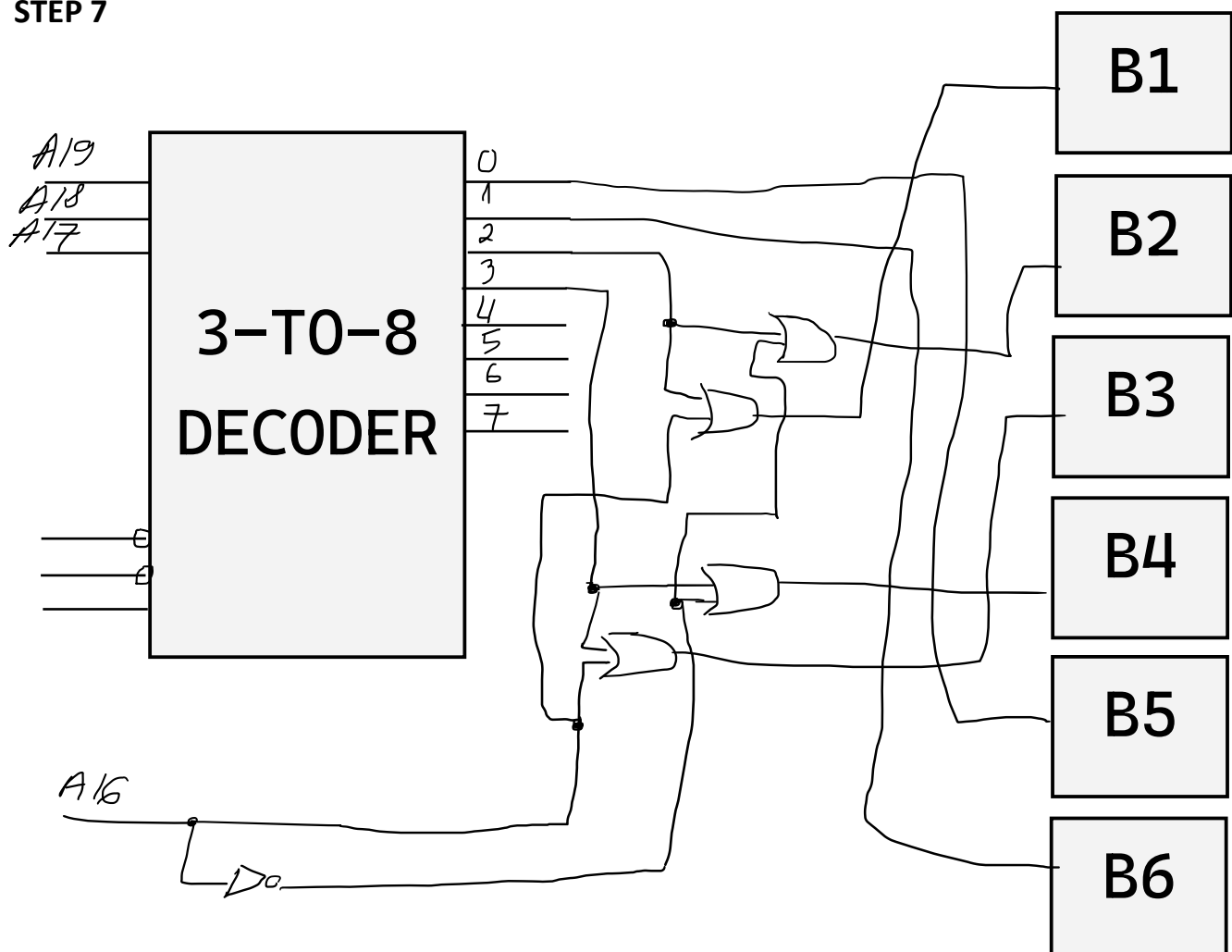

Design the memory map and memory decoder for a 16 bits microprocessor system using the following memory requirements:

- 192KB EEPROM, using 32K x 16 bits memories
- 128KB DRAM, using 32K x 8 bits memories

STEP 1

$$EEPROM \# \text{ circuits} = \frac{192 \text{ KB}}{32 \text{ K} * 16 \text{ bits}} = 3$$

$$DRAM \# \text{ circuits} = \frac{128 \text{ KB}}{32 \text{ K} * 8 \text{ bits}} = 4$$

STEP 2

$$EEPROM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{16} = 1$$

$$EEPROM \# \text{ blocks} = \frac{3}{1} = 3 \rightarrow B1, B2, B3$$

$$DRAM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{8} = 2$$

$$DRAM \# \text{ blocks} = \frac{4}{2} = 2 \rightarrow B4, B5$$

STEP 3

BLOCK	BLOCK SIZE	ADDRESS LINES	ADDRESS RANGE	
B1	64 KB	16	0x0000	0xFFFF
B2	64 KB	16	0x0000	0xFFFF
B3	64 kb	16	0x0000	0xFFFF
B4	64 KB	16	0x0000	0xFFFF
B5	64 KB	16	0x0000	0xFFFF

STEP 4

TYPE	BLOCK	MEMORY MAP
EEPROM	B1	0x0_0000
		0x0_FFFF
	B2	0x1_0000
		0x1_FFFF
DRAM	B3	0x2_0000
		0X2_FFFF
	B4	0x3_0000
		0x3_FFFF
	B3	0x4_0000
		0X4_FFFF

STEP 5

A19	A18	A17	A16	A15	A14	...	A1	A0	
0	0	0	0	0	0	...	0	0	B1
0	0	0	0	1	1		1	1	
0	0	0	1	0	0		0	0	B2
0	0	0	1	1	1		1	1	
0	0	1	0	0	0		0	0	B3
0	0	1	0	1	1		1	1	
0	0	1	1	0	0		0	0	B4
0	0	1	1	1	1		1	1	
0	1	0	0	0	0		0	0	B5
0	1	0	0	1	1		1	1	

STEP 6

$$\overline{C_{S1}} = \overline{A_{19}} \cdot \overline{A_{18}} \cdot \overline{A_{17}} \cdot \overline{A_{16}}$$


$$\overline{C_{S2}} = \overline{A_{19}} \cdot \overline{A_{18}} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$$

$$\overline{C_{S3}} = \overline{A_{19}} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$$

$$\overline{C_{S4}} = \overline{A_{19}} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$$

$$\overline{C_{S5}} = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot \overline{A_{16}}$$

STEP 7

 

Design the memory map and memory decoder for a 16 bits microprocessor system using the following memory requirements:

- 96KB EEPROM ending at FFFFFH, using 16K x 16 bits memories
- 128KB DRAM, using 64K x 2 bits memories

STEP 1

$$EEPROM \# \text{ circuits} = \frac{96 \text{ KB}}{16 \text{ K} * 16 \text{ bits}} = 3$$

$$DRAM \# \text{ circuits} = \frac{128 \text{ KB}}{64 \text{ K} * 2 \text{ bits}} = 8$$

STEP 2

$$EEPROM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{16} = 1$$

$$EEPROM \# \text{ blocks} = \frac{3}{1} = 3 \rightarrow B1, B2, B3$$

$$DRAM \# \frac{\text{circuits}}{\text{block}} = \frac{16}{2} = 8$$

$$DRAM \# \text{ blocks} = \frac{8}{8} = 1 \rightarrow B4$$

STEP 3

BLOCK	BLOCK SIZE	ADDRESS LINES	ADDRESS RANGE	
B1	32 KB	15	0x0000	0x7FFF
B2	32 KB	15	0x0000	0x7FFF
B3	32 KB	15	0x0000	0x7FFF
B4	128 KB	17	0x0_0000	0x1_FFFF

STEP 4

TYPE	BLOCK	MEMORY MAP
DRAM	B4	0x0_0000
		0x1_FFFF
. . .		
EEPROM	B1	0xE_8000
		0xE_FFFF
	B2	0xF_0000
		0xF_7FFF
	B3	0xF_8000
		0xF_FFFF

STEP 5

A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	...	A1	A0	
0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	B4
0	0	0	1	1	1	1	1		1	1	
1	1	1	0	1	0	0	0		0	0	B1
1	1	1	0	1	1	1	1		1	1	
1	1	1	1	0	0	0	0		0	0	B2
1	1	1	1	0	1	1	1		1	1	
1	1	1	1	1	0	0	0		0	0	B3
1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	

STEP 6

$$\overline{C_{S1}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot A_{15}}$$

$$\overline{C_{S2}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}}$$

$$\overline{C_{S3}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}}$$

$$\overline{C_{S4}} = \overline{A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17}}$$

STEP 7

