

TATU BOGDAN – GR 3.1 – CLOCKED SYNCHRONOUS STATE MACHINES

1. Design a modulo 11 cyclic counter which counts either in ascending, or in descending, binary counting order (not both of them). Implement the counter with:
 - a. D flip-flops

D flip-flops - ascending binary counting order								
Nr.	Q3	Q2	Q1	Q0	Q3*	Q2*	Q1*	Q0*
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1
9	1	0	0	1	1	0	1	0
10	1	0	1	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	d/0	d/0	d/0	d/0
12	1	1	0	0	d/0	d/0	d/0	d/0
13	1	1	0	1	d/0	d/0	d/0	d/0
14	1	1	1	0	d/0	d/0	d/0	d/0
15	1	1	1	1	d/0	d/0	d/0	d/0
					D3	D2	D1	D0

- Karnaugh Maps – minimal risk/cost implementations

D3						
				Q3		
		Q3Q2	00	01	11	10
		Q1Q0				
		00	0	0	d/0	1
		01	0	0	d/0	1
		11	0	1	d/0	d/0
		10	0	0	d/0	0
		Q2				
MINIMAL COST						
$D3 = Q1' * Q3 + Q0 * Q1 * Q2$						
MINIMAL RISK						
$D3 = Q1' * Q2' * Q3 + Q0 * Q1 * Q2 * Q3'$						

D2						
				Q3		
		Q3Q2	00	01	11	10
Q1Q0						
00		0	1	d/0	0	
01		0	1	d/0	0	
Q1		11	1	0	d/0	d/0
		10	0	1	d/0	0
				Q2		
MINIMAL COST						
$D2 = Q1' * Q2 + Q0' * Q2 + Q0 * Q1 * Q2'$						
MINIMAL RISK						
$D2 = Q1' * Q2 * Q3' + Q0' * Q2 * Q3' + Q0 * Q1 * Q2' * Q3'$						

D1						
				Q3		
		Q3Q2	00	01	11	10
		Q1Q0				
		00	0	0	d/0	0
		01	1	1	d/0	1
Q1		11	0	0	d/0	d/0
		10	1	1	d/0	0
				Q2		
MINIMAL COST						
$D1 = Q0 * Q1' + Q0' * Q1 * Q3'$						
MINIMAL RISK						
$D1 = Q0 * Q1' * Q2' + Q0 * Q1' * Q3' + Q0' * Q1 * Q3'$						

D0					
				Q3	
Q3Q2		00	01	11	10
Q1Q0					
00	1	1	d/0	1	
01	0	0	d/0	0	
11	0	0	d/0	d/0	
10	1	1	d/0	0	
				Q2	
MINIMAL COST					
$D1 = Q0' * Q3' + Q0' * Q1'$					
MINIMAL RISK					
$D1 = Q0' * Q3' + Q0' * Q1' * Q2'$					

b. T flips-flops (enable)

T flip-flops (enable) - ascending binary counting order												
Nr.	Q3	Q2	Q1	Q0	Q3*	Q2*	Q1*	Q0*	EN3	EN2	EN1	EN0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
11	1	0	1	1	d/0	d/0	d/0	d/0	d/1	d/0	d/1	d/1
12	1	1	0	0	d/0	d/0	d/0	d/0	d/1	d/1	d/0	d/0
13	1	1	0	1	d/0	d/0	d/0	d/0	d/1	d/1	d/0	d/1
14	1	1	1	0	d/0	d/0	d/0	d/0	d/1	d/1	d/1	d/0
15	1	1	1	1	d/0	d/0	d/0	d/0	d/1	d/1	d/1	d/1

- Karnaugh Maps – minimal risk/cost implementations

EN3						
				Q3		
	Q3Q2 Q1Q0	00	01	11	10	
	00	0	0	d/1	0	
	01	0	0	d/1	0	
Q1	11	0	1	d/1	d/1	Q0
	10	0	0	d/1	1	
			Q2			
MINIMAL COST						
EN3 = Q1 * Q3 + Q0 * Q1 * Q2						
MINIMAL RISK						
EN3 = Q1 * Q3 + Q0 * Q1 * Q2 + Q2 * Q3						

EN2					
				Q3	
		Q3Q2			
Q1Q0		00	01	11	10
Q1	00	0	0	d/1	0
	01	0	0	d/1	0
	11	1	1	d/1	d/0
	10	0	0	d/1	0
				Q2	
MINIMAL COST					
EN2 = Q0 * Q1					
MINIMAL RISK					
EN2 = Q0 * Q1 * Q3' + Q2 * Q3					

EN1						
		Q3				
		Q3Q2				
		Q1Q0	00	01	11	10
		00	0	0	d/0	0
		01	1	1	d/0	1
		11	1	1	d/1	d/1
		10	0	0	d/1	1

ENO						
				Q3		
	Q3Q2	00	01	11	10	
	Q1Q0					
	00	1	1	d/0	1	
	01	1	1	d/1	1	
Q1	11	1	1	d/1	d/1	Q0
	10	1	1	d/0	0	
				Q2		
MINIMAL COST						
$ENO = Q3' + Q1' * Q2'$						
MINIMAL RISK						
$ENO = Q3' + Q1' * Q2' + Q0$						

2. Design a zero-counting machine: a clocked synchronous state machine with one input X and one output Z. The output will be 1 if and only if the number of 0's (zero) received at the input X since reset is a multiple of 5, and the output will be 0 otherwise. Use D or T flip-flops for implementing the machine. Use either minimal risk or minimal cost approach.

Zero-counting machine - modulo 5 (D flip-flops)										
				X = 0			X = 1			
Nr.	Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	Q2*	Q1*	Q0*	Z
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
3	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	d/0	d/0	d/0	d/0	d/0	d/0	d/0
6	1	1	0	d/0	d/0	d/0	d/0	d/0	d/0	d/0
7	1	1	1	d/0	d/0	d/0	d/0	d/0	d/0	d/0
				D2	D1	D0	D2	D1	D0	

- Karnaugh Maps – minimal risk/cost implementations

D2						
				X		
		X Q2	00	01	11	10
Q1Q0	00	0	0	1	0	
	01	0	d/0	d/0	0	
	11	1	d/0	d/0	0	
	10	0	d/0	d/0	0	
			Q2			
MINIMAL COST						
$D2 = X * Q2 + X' * Q0 * Q1$						
MINIMAL RISK						
$D2 = X * Q0' * Q1' * Q2 + X' * Q0 * Q1 * Q2'$						

D1					
		X			
	X Q2	00	01	11	10
Q1Q0					
00	0	0	0	0	0
01	1	d/0	d/0	0	
11	0	d/0	d/0	1	
10	1	d/0	d/0	1	
		Q2			
MINIMAL COST					
$D1 = Q0' * Q1 + X' * Q0 * Q1' + X * Q1$					
MINIMAL RISK					
$D1 = X * Q1 * Q2' + Q0' * Q1 * Q2' + X' * Q0 * Q1' * Q2'$					

D0						
			X			
		X Q2	00	01	11	10
Q1Q0						
00		1	0	0	0	
01		0	d/0	d/0	1	Q0
Q1	11	0	d/0	d/0	1	
	10	1	d/0	d/0	0	
			Q2			
MINIMAL COST						
$D0 = X' * Q0' * Q2' + X * Q0$						
MINIMAL RISK						
$D0 = X' * Q0' * Q2' + X * Q0 * Q2'$						