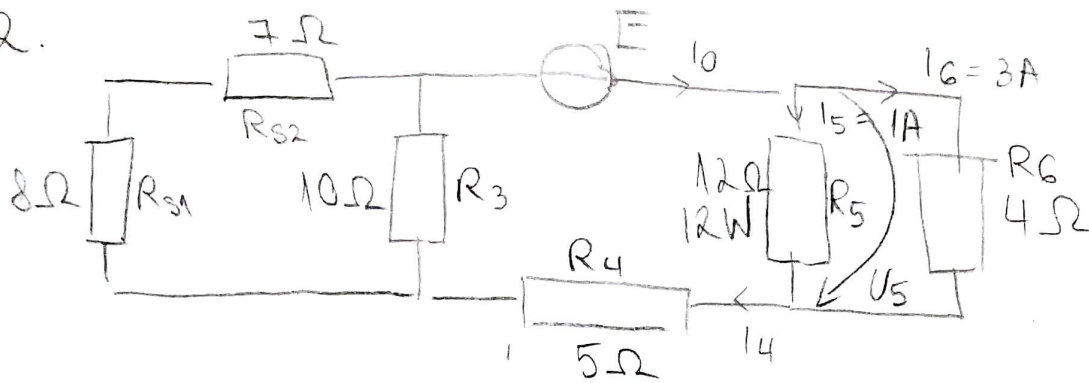


2.



$$R_s = R_{s1} + R_{s2} = 15 \Omega$$

$$P_{R5} = I_5 \cdot U_5 = \frac{I_5^2}{R_5} \Rightarrow I_5^2 = \frac{P_{R5}}{R_5} = \frac{12}{12} = 1 \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_5 = 1 \text{ A}$$

$$U_5 = \frac{P_{R5}}{I_5} = 12 \text{ V}$$


$$\text{KCL: } I_0 = I_5 + I_6 = 4 \text{ A}$$

$$\text{KCL: } I_4 = I_5 + I_6 = 4 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{U_5}{R_6} = 3 \text{ A}$$

$$R_p = R_s \parallel R_3 = \frac{R_s \cdot R_3}{R_s + R_3} = \frac{15 \cdot 10}{15 + 10} = \frac{150}{25} = 6 \Omega$$


$$R_{s2} = R_4 + R_p = 11 \Omega$$

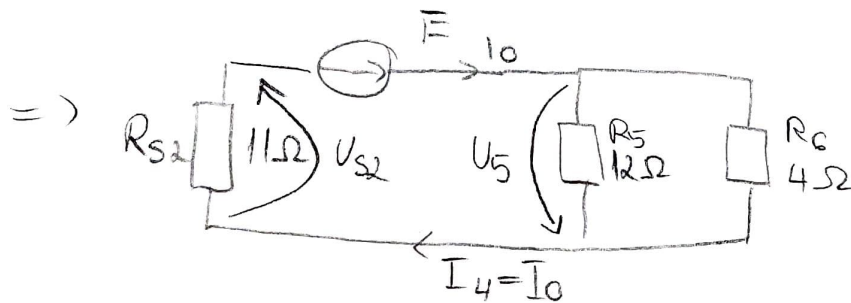


$$U_{s2} = R_{s2} \cdot I_0 = 11 \cdot 4 = 44 \text{ V}$$

$$\text{KVL: } E = U_{s2} + U_5 = 56 \text{ V}$$



Tatu Bogdan 3.1

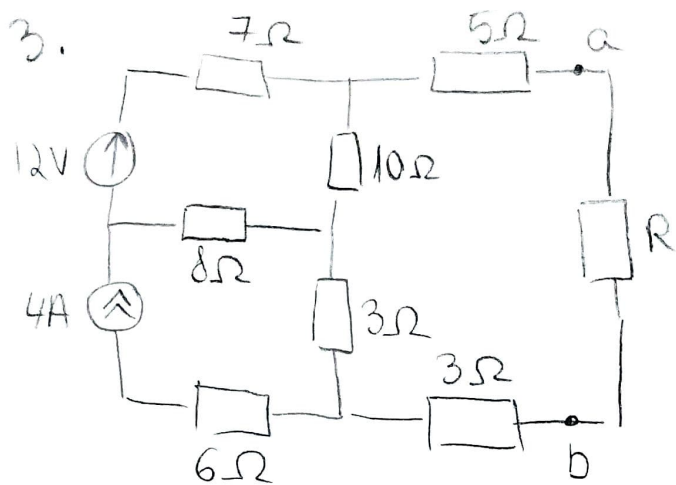

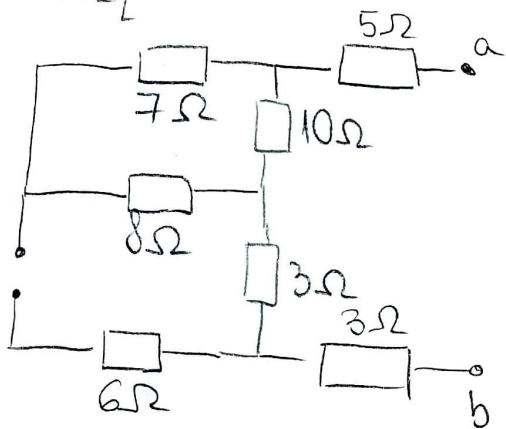
Apply Thevenin for a and b  
To get  $R_{eq}$ :



$\Leftrightarrow$

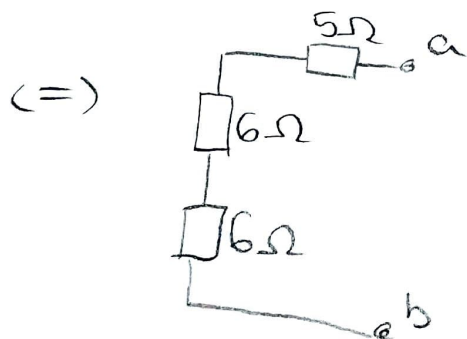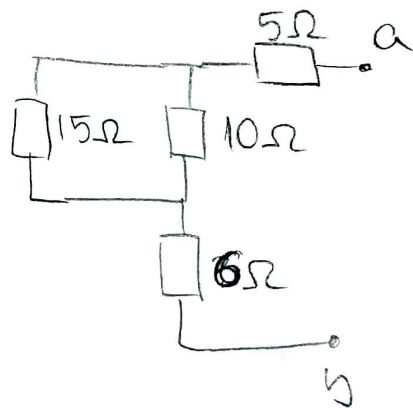


$(=)$

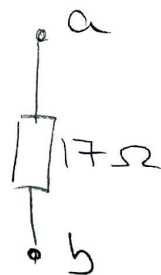

$$R_{max}^* = R_{eq} = 11\Omega$$

# Tatu Bagdan 3.1

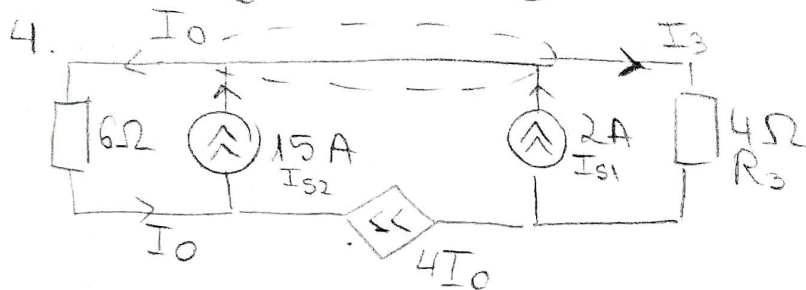


KCL:  $I_0 = I_{S2} + I_{S1} - I_3 \Rightarrow I_3 = I_{S2} + I_{S1} - I_0$

$I_{S2} = I_0 + 4I_0 = 5I_0 \Rightarrow I_0 = 3A$

$\Rightarrow I_3 = 15 + 2 - 3 = 14A$

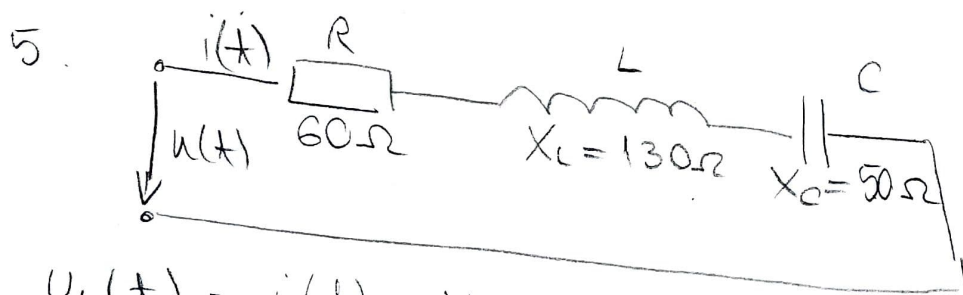$U_0 = U_{R3} = I_3 \cdot R_3 = 14 \cdot 4 = 56V$



$u(t) = 200 \sin(314t + 70^\circ)$

$U_L(t) = i(t) \cdot X_L$

$\underline{Z} = R + jX_L - jX_C = 60 + j(130 - 50) = 60 + j80$

$\underline{U} = \frac{200}{\sqrt{2}} \cdot e^{j70^\circ}$

$= 100 e^{j53^\circ}$

$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}}$

$\underline{U}_L = \underline{I} \cdot jX_L = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} \cdot j130 = \frac{\frac{200}{\sqrt{2}} \cdot e^{j70^\circ}}{100 e^{j53^\circ}} \cdot j130$




$= j \frac{260}{\sqrt{2}} e^{j17^\circ} = \frac{260}{\sqrt{2}} e^{j107^\circ}$

$\Rightarrow u_L(t) = 260 \sin(314t + 107^\circ)$

Tatu Bogdan 3.1


$$\omega = 200 \text{ rad/s}$$

6.

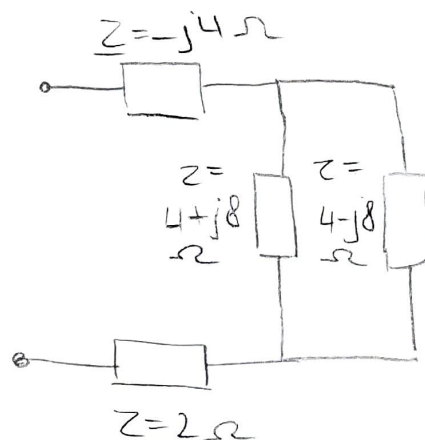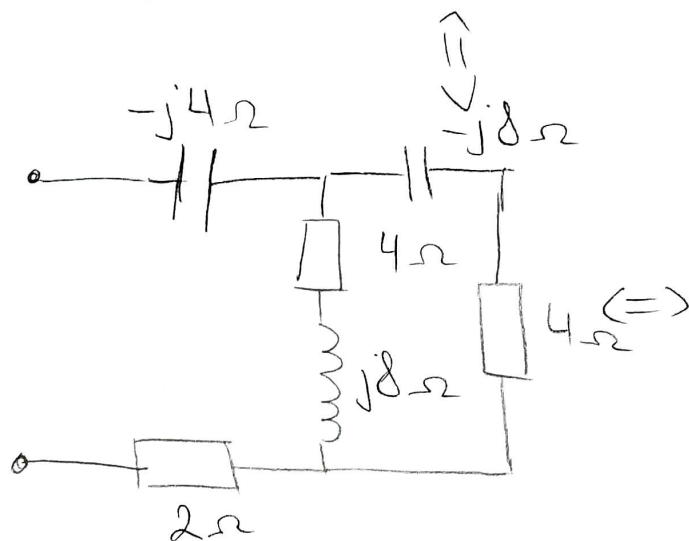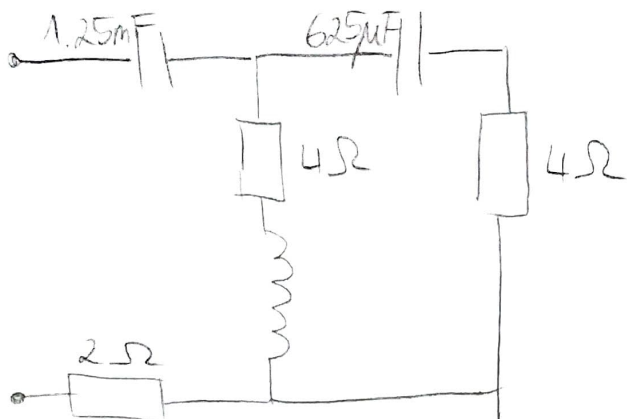

$$Z_p = \frac{(4+j8)(4-j8)}{4+j8+4-j8} = \frac{16+64}{8} = \frac{80}{8} = 10 \Omega$$
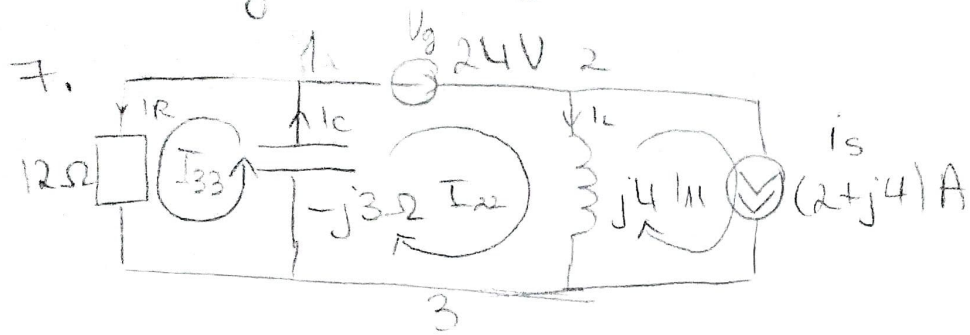
$$Z_{eq} = 10 + 2 - j4 = 12 - j4 \Omega$$



$$I_{11} = I_s = (2 + j4)$$

$$I_L = -I_{11} + I_{22}$$

$$I_C = I_{33} + I_{22}$$

$$I_R = I_{33}$$

$$\text{KVL: } \begin{cases} I_{33} \cdot 12 + (I_{33} + I_{22})(-j3) = 0 \\ (I_{33} + I_{22})(-j3) + (-I_{11} + I_{22})(j4) = 24 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{33}(12 - j3) + I_{22}(-j3) = 0 \\ I_{33}(-j3) + I_{22}(-j3 + j4) - (2 + j4)(j4) = 24 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{33}(12 - j3) + I_{22}(-j3) = 0 \\ I_{33}(-j3) + I_{22}(j) = 8 + 8j \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{33} = 2j$$

$$I_{22} = 8 - 2j$$

$$I_L = -I_{11} + I_{22} = -2 + j4 + 8 - 2j = 6 - 6j$$

$$U_L = j4 \cdot I_L = 24j + 24 = 24 + 24j$$

Tateu Bogdan 3.1 *BK*

$$8. \quad u(t) = 50 + 400 \sin(100\pi t - 15^\circ) + 200\sqrt{2} \sin(300\pi t + 40^\circ)$$

$$i(t) = 5 + 10 \sin(100\pi t + 15^\circ) + 8\sqrt{2} \sin(300\pi t + 70^\circ)$$

$$Q = \sum_{k=1}^3 U_k I_k \sin \varphi_k$$

$$U_1 = \frac{400}{\sqrt{2}} \quad I_1 = \frac{10}{\sqrt{2}} \quad \varphi_1 = -30^\circ$$

$$U_3 = \frac{200\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \quad I_3 = \frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \quad \varphi_3 = -30^\circ$$

$$Q = \frac{400 \cdot 10}{2} \cdot \sin(-30^\circ) + 200 \cdot 8 \cdot \sin(-30^\circ)$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{4000}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 1600$$


$$= -\frac{1}{2} (2000 + 1600)$$

$$= -1800 \text{ VAR}$$

Tatnu Bagdan 3.1


$$g. u_c(t) = U_c(\infty) - [U_c(\infty) - U_c(0)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$t_0 \Rightarrow$

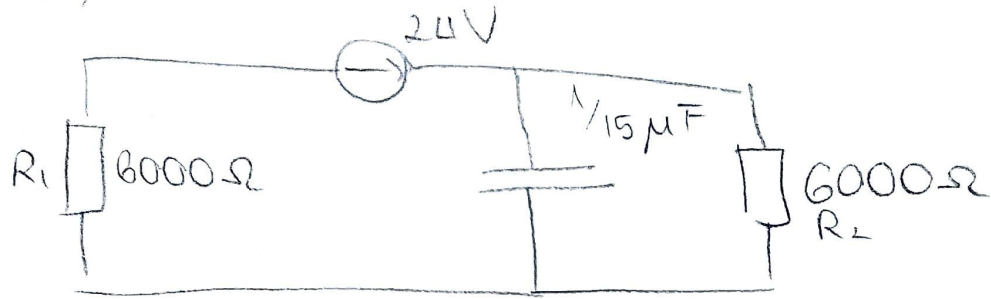

$$U_c(0) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot 24V = 12V$$

$t(\infty) \Rightarrow$

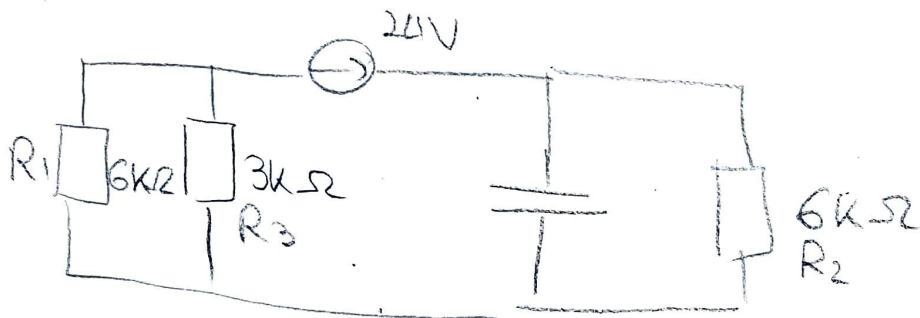

$$R_p = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = 2k\Omega$$

$$U_c(\infty) = \frac{R_2}{R_2 + R_p} \cdot 24V = \frac{6}{8} \cdot 24 = 18V$$

$$R_{eq} = \frac{R_2 \cdot R_p}{R_2 + R_p} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} k\Omega = 1.5k\Omega$$

$$\tau = R_{eq} \cdot C = \frac{3}{2} \cdot 10^3 \cdot \frac{1}{15} \cdot 10^{-6} = \frac{3}{30} \cdot 10^{-3} = 1 \cdot 10^{-4}$$

$$\Rightarrow u_c(t) = 18 - (18 - 12) e^{-\frac{1}{10^{-4}} t}$$

$$= 18 - 6 e^{-10^4 t}$$